
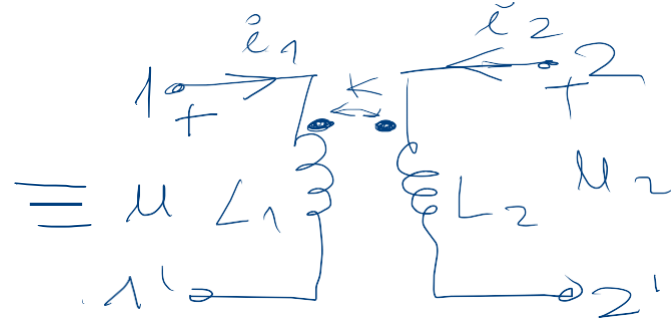
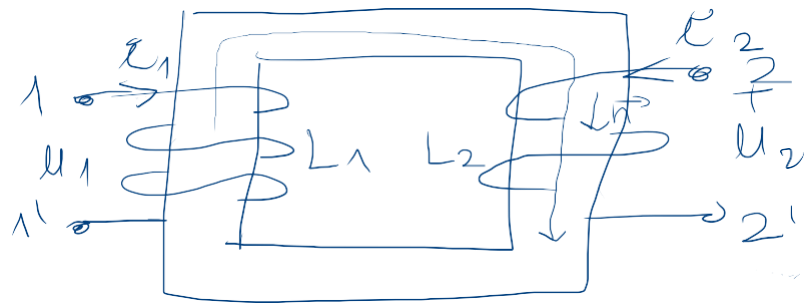


Кола са спрегнутим калемовима.

Основи електротехнике 2
Предавање: 11. блок

КОНА СА СРПЕТАЈУМ КАРЕМОБУМА

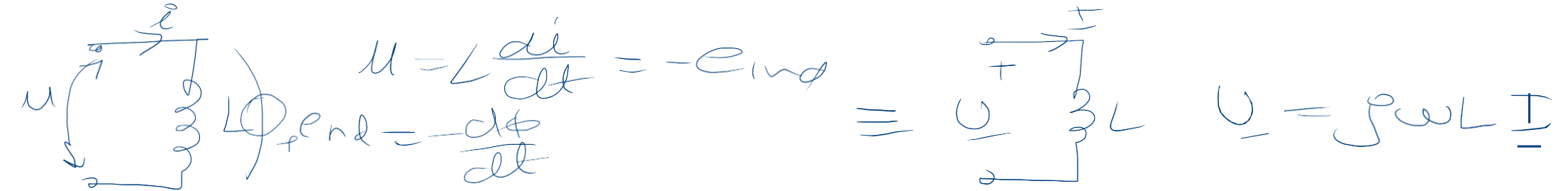

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt}$$


$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$\underline{U}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega L_{12} \underline{I}_2$$

$$\underline{U}_2 = j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega L_{21} \underline{I}_1$$

$$L_{12} = L_{21} = \pm K \sqrt{L_1 L_2} = M$$



$$0 \leq K \leq 1$$

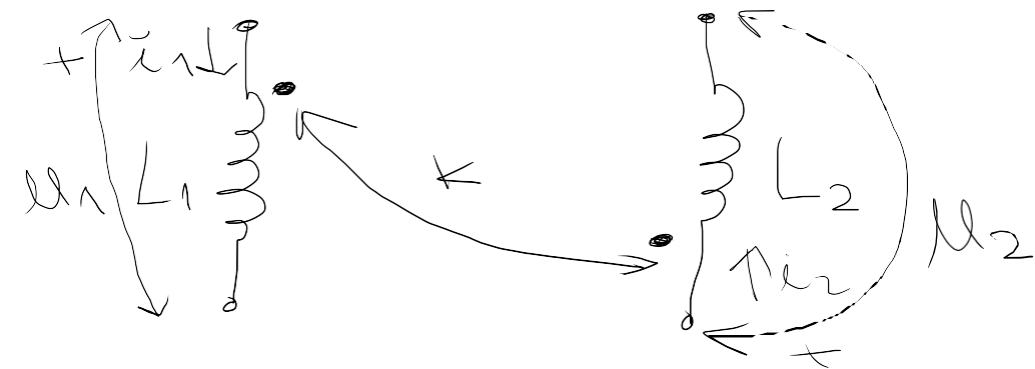

$$U_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega L_{12} I_2$$


$$L_{12} = k\sqrt{L_1 L_2} > 0$$


деп одне напрямки у магнет

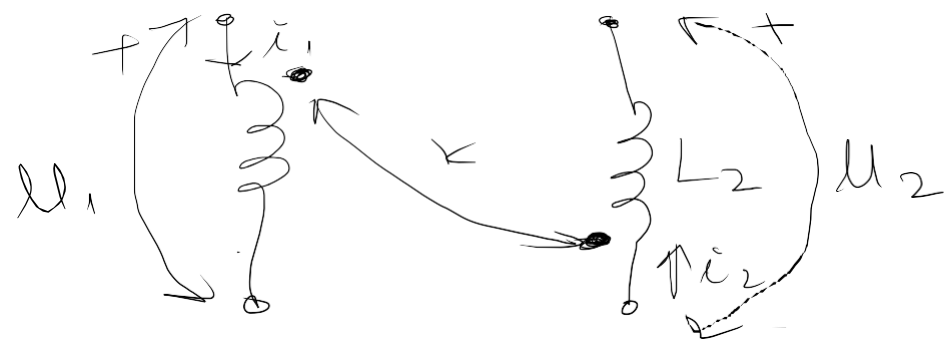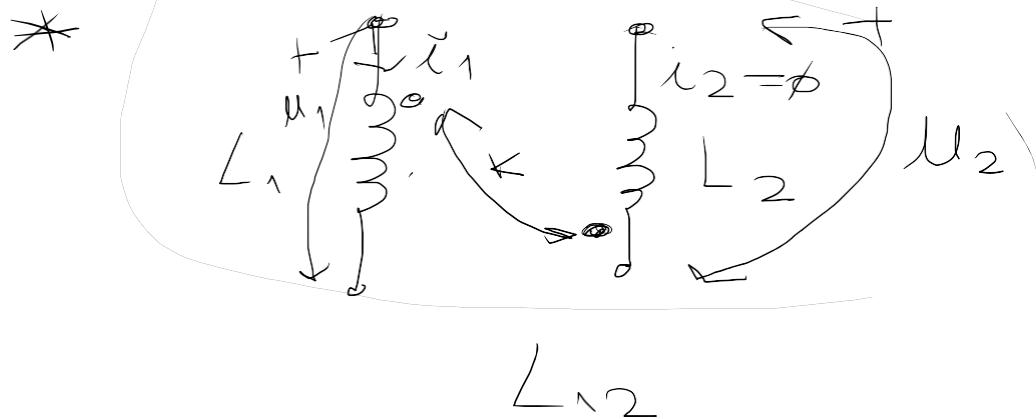

$$U_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega L_{12} I_2$$
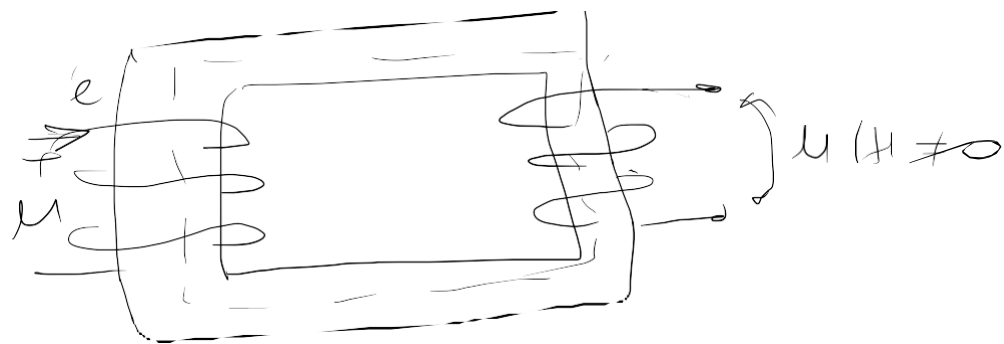
$$U_2 = -j\omega L_{12} I_1 - j\omega L_2 I_2$$



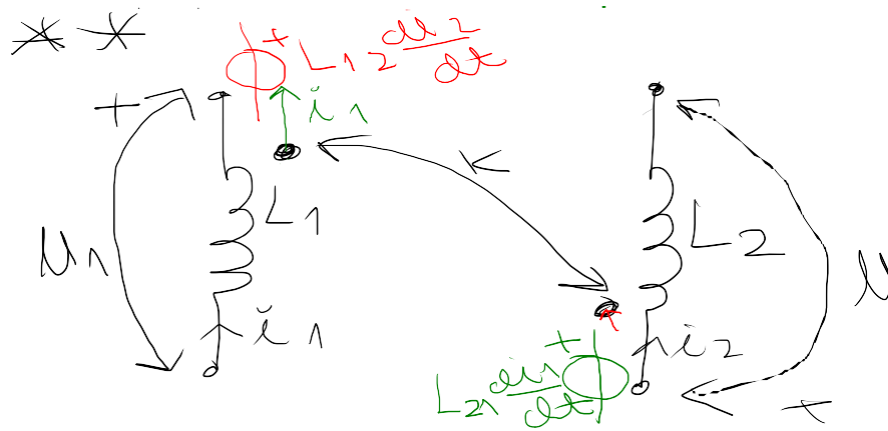


$$L \frac{di}{dt} = u$$

$$L_{12} \frac{di_2}{dt} = [V]$$


$L_{21} > 0$
 $L_{12} > 0$
 ↑
 взаимная
 индукция

у катушек генерация

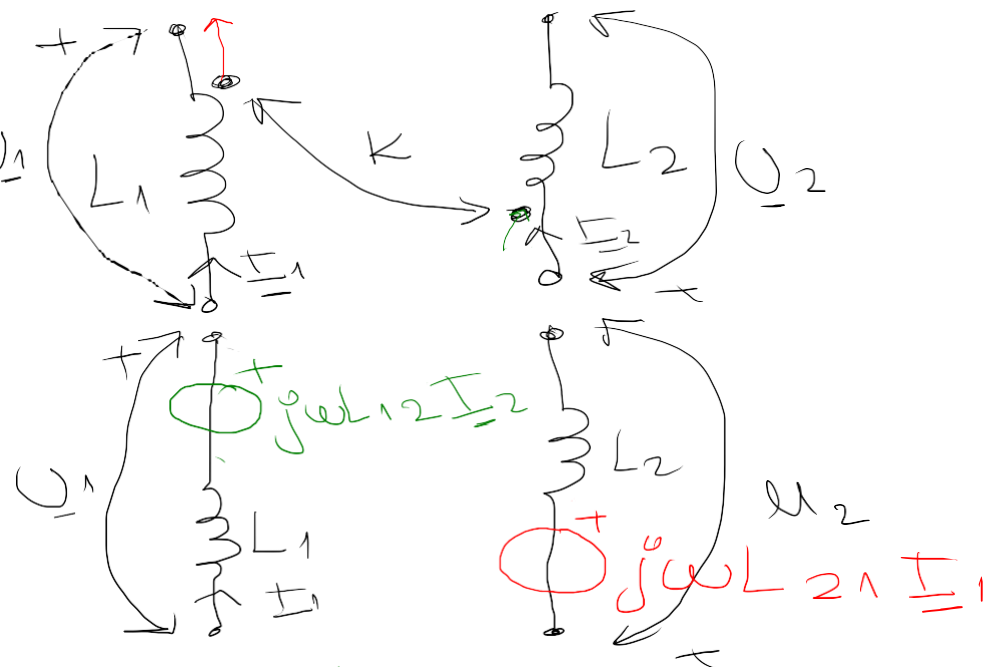

$$L_{12} > 0 \quad L_{21} > 0$$

ПРИМЕР:

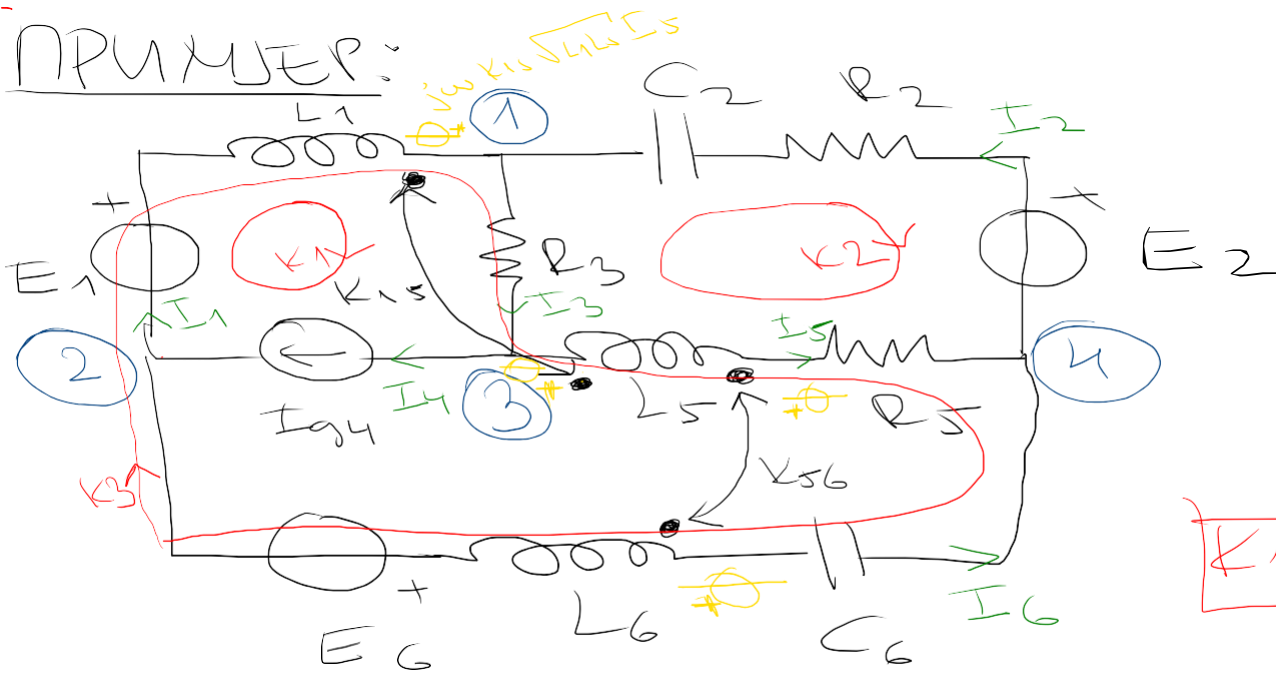

$$n_c - 1 = 3$$

$$\textcircled{1} \quad \underline{I_1} + \underline{I_2} = \underline{I_3}$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{I_4} = \underline{I_1} + \underline{I_6}$$


$$\textcircled{3} \quad \underline{I_3} = \underline{I_4} + \underline{I_5}$$

$$n_k = n_g - (n_c - 1) = \textcircled{3}$$

$$\boxed{k1:} \quad \underline{I_4} = \underline{I_{g4}}$$

$$\boxed{k2:} \quad -R_2 \underline{I_2} - \frac{1}{j\omega C_2} \underline{I_2} + E_2 - R_5 \underline{I_5} - jk_{56} \omega \sqrt{L_5 L_6} \underline{I_6} - j\omega L_5 \underline{I_5} + j\omega k_{15} \sqrt{L_1 L_5} \underline{I_1} - R_3 \underline{I_3} = 0$$

$$\boxed{k3:} \quad -E_1 + j\omega L_1 \underline{I_1} - j\omega k_{15} \sqrt{L_1 L_5} \underline{I_5} + R_3 \underline{I_3} - j\omega k_{15} \sqrt{L_1 L_2} \underline{I_2} + j\omega L_5 \underline{I_5} + j\omega k_{56} \sqrt{L_5 L_6} \underline{I_6} + R_5 \underline{I_5} - \frac{1}{j\omega C_6} \underline{I_6} - j\omega k_{56} \sqrt{L_5 L_6} \underline{I_5} - j\omega L_6 \underline{I_6} + E_6 = 0$$

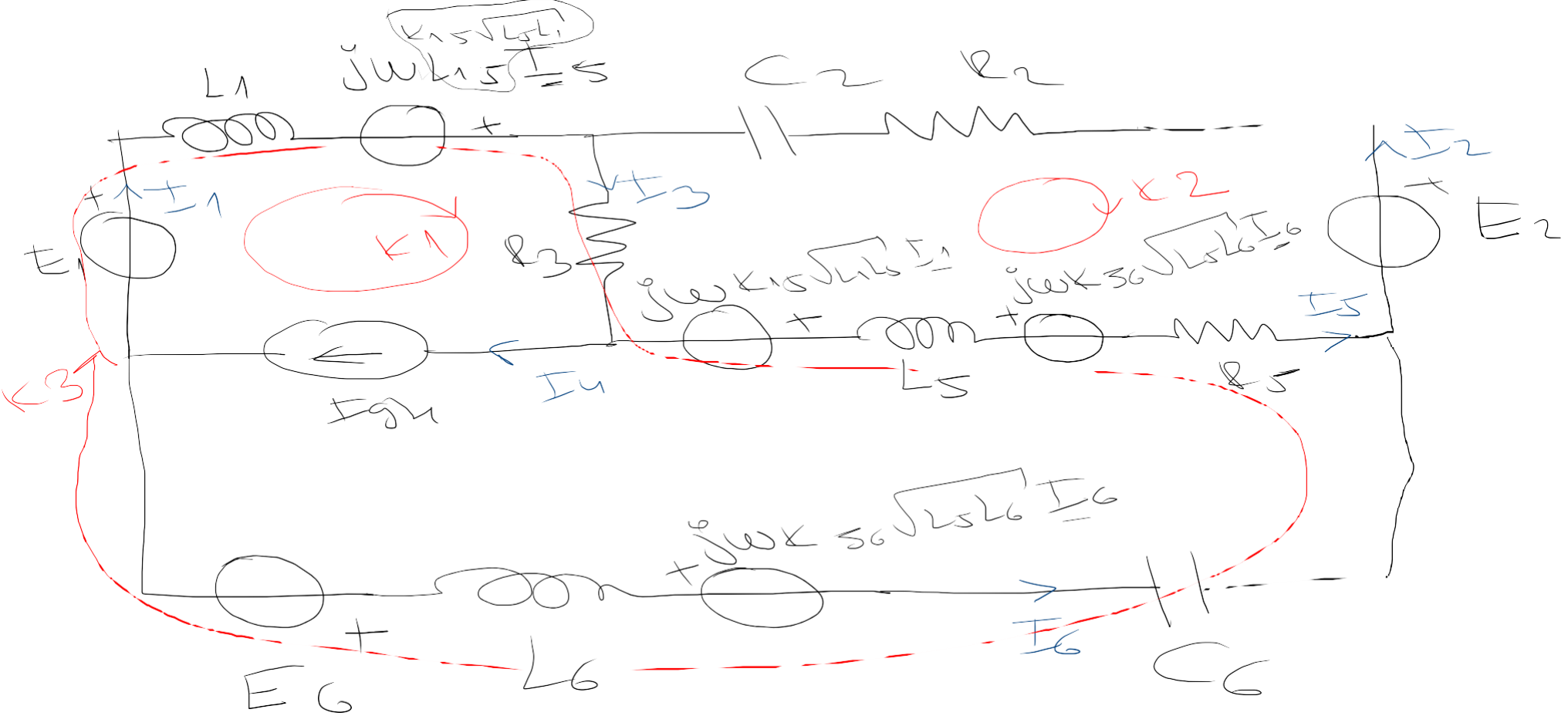


* $j\omega L$
 $\Rightarrow j\omega k_{15} \sqrt{L_1 L_5}$
 $j\omega k_{15} \sqrt{L_1 L_5}$


$$K = \frac{|L_{12}|}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

$$L_{12} = \pm K \sqrt{L_1 L_2}$$

ЕКВІВАЛЕНТНА ІНДУКТИВНОСТ

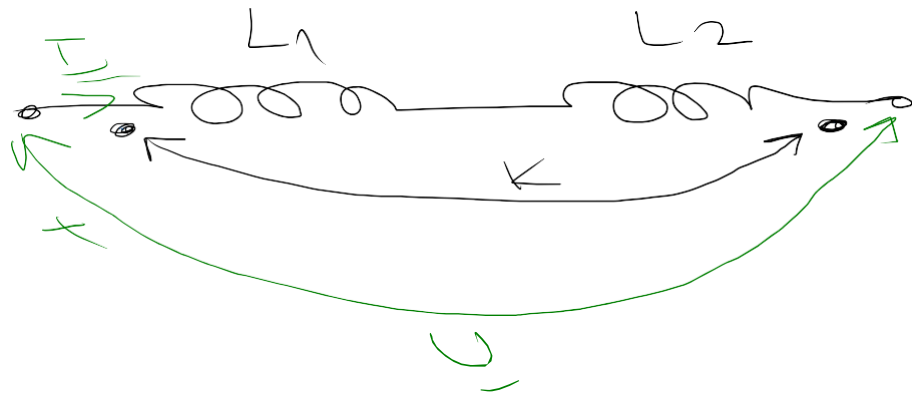

\equiv

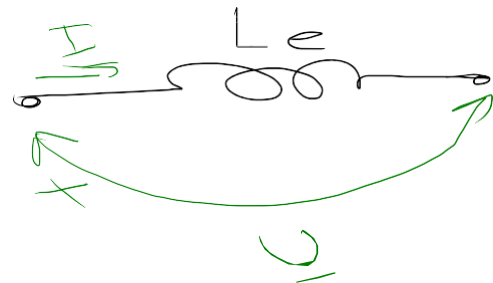

$$U = j\omega L_e I$$

$$U = j\omega L_1 I - j\omega L_{12} I + j\omega L_2 I - j\omega L_{12} I$$

$$U = j\omega (L_1 + L_2 - 2L_{12}) I$$


$$\Rightarrow L_e = L_1 + L_2 - 2L_{12}$$

$$L_e = L_1 + L_2 - 2 \cdot (\text{зв'язок до } \oplus \text{ } \sqrt{L_1 L_2})$$

коefficient зв'язку до
магнітних зв'язку
коefficient зв'язку
до магнітних зв'язку

$$L_e = L_1 + L_2 - 2k\sqrt{L_1 L_2}$$

ИДЕАЛЬНУ ТРАНСФОРМАТОР

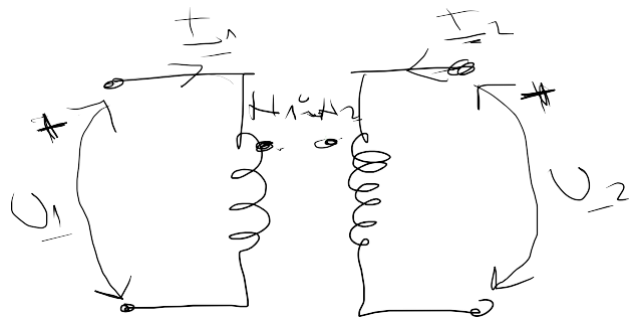

$$\frac{I_1}{I_2} = \pm \frac{N_2}{N_1}$$

$$\sum_{\text{all}} N I = 0$$

"+" до конца
graph
map rep)

$$\frac{U_1}{U_2} = \pm \frac{N_1}{N_2}$$

$$N_1 : N_2 = 1 : N_2$$

$$\frac{N_1}{N_2} = 1$$

$$m = 1$$


протачка 5057
(01x000)

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$$

$$N_1 I_1 = - N_2 I_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = - \frac{N_2}{N_1}$$

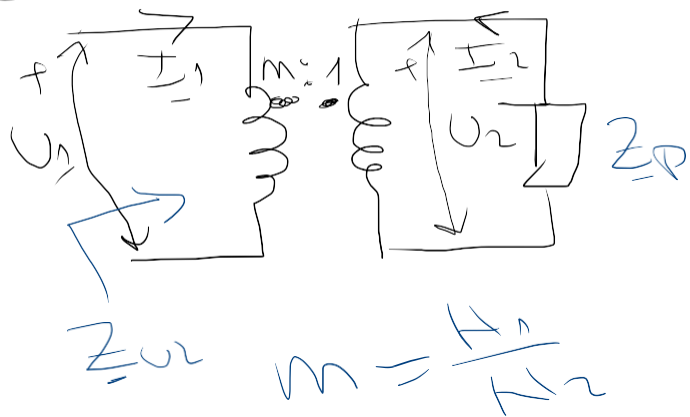Алгоритм нахождения эквивалентного Z_{UL} на рисунке



$$\underline{Z}_{UL} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{m U_2}{-\frac{1}{m} I_2} = -m^2 \frac{U_2}{I_2}$$





$$\underline{Z}_{UL} = +m^2 \frac{I_2 \cdot Z_P}{I_2} = m^2 Z_P$$

$$\underline{Z}_{UL} = m^2 Z_P$$


$$Z_P = R \rightarrow \underline{Z}_{UL} = m^2 R$$

$$Z_P = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow \underline{Z}_{UL} = \frac{m^2}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega \left(\frac{C}{m^2}\right)}$$

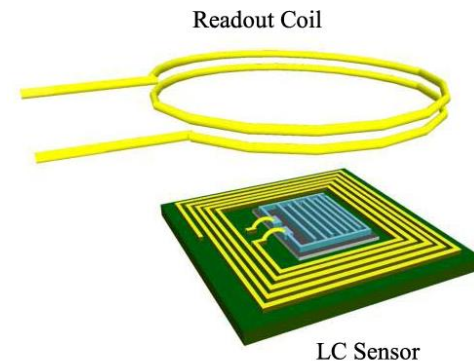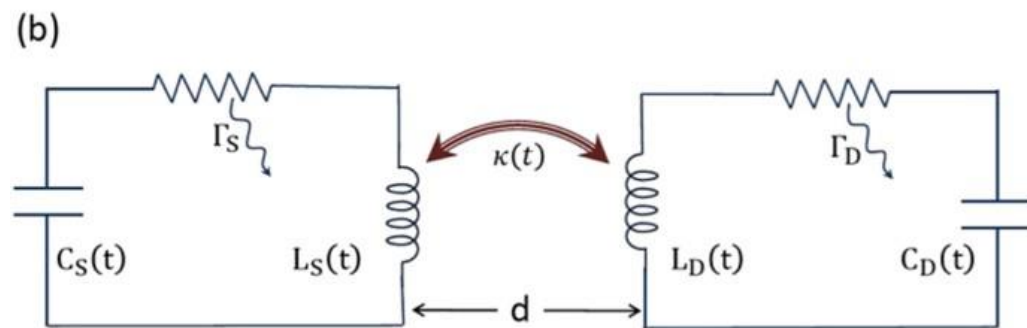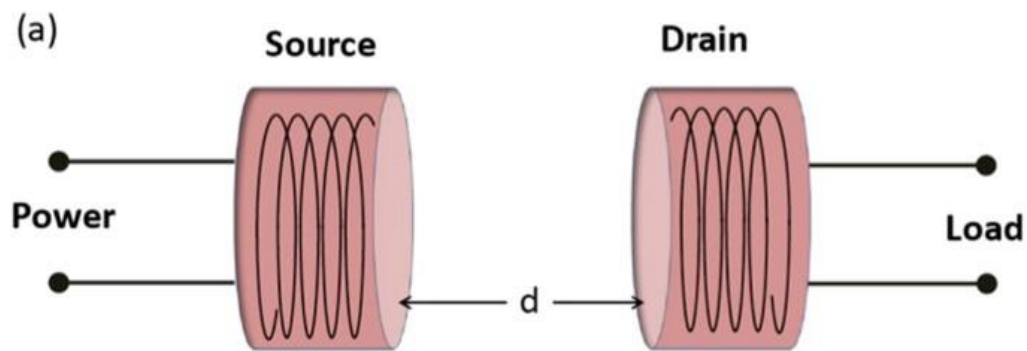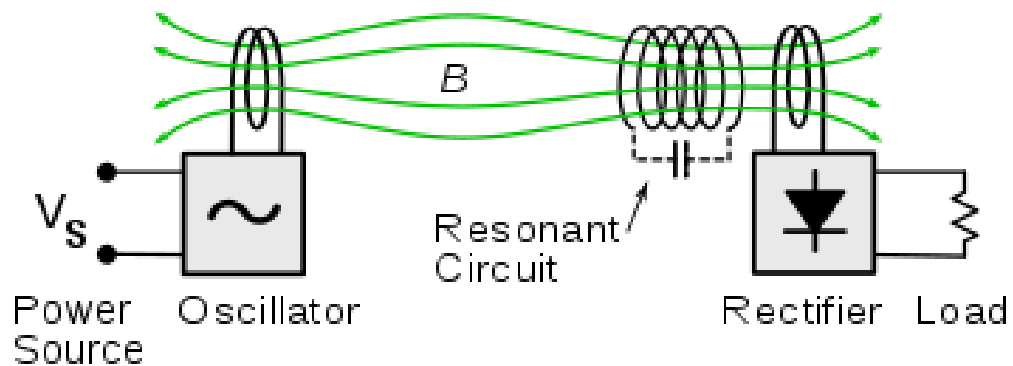
$$Z_P = j\omega L \rightarrow \underline{Z}_{UL} = j\omega [m^2 L]$$



(a)

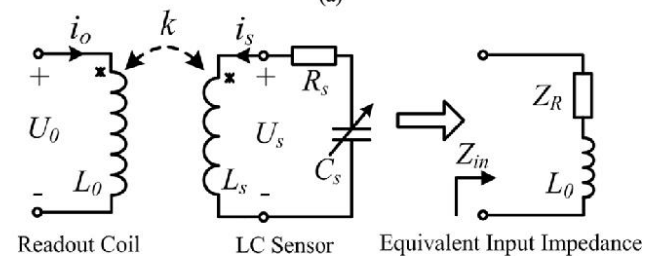

(b)

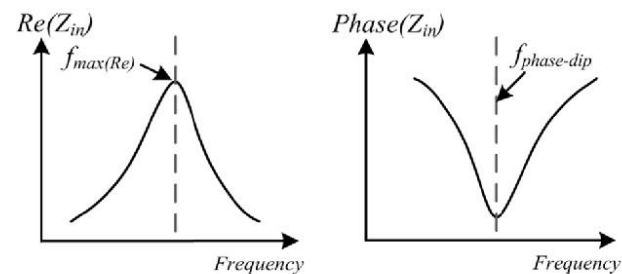

(c)