

Univerzitet u Banjoj Luci


Elektrotehnički fakultet

Osnovi elektrotehnike 1

# Električne mreže sa kondenzatorima


Predavanje: 12. blok

# ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ СА КОНДЕНЗАТОРИМА

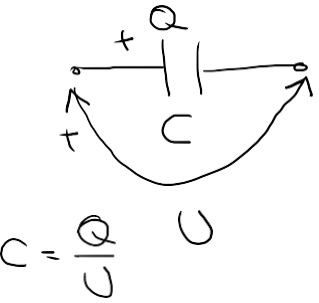


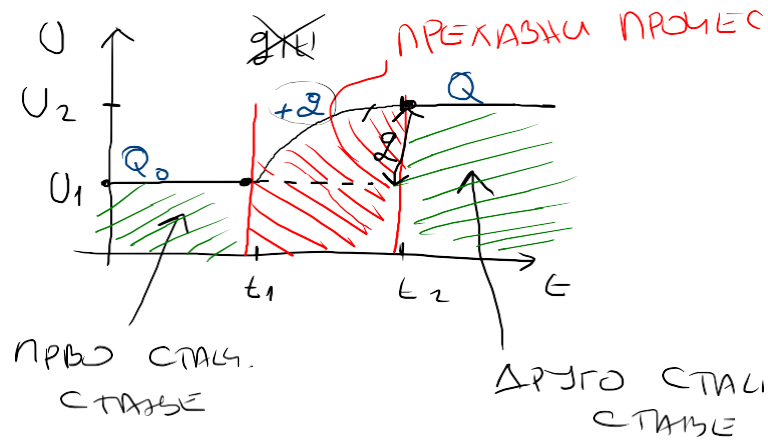1. садрже R и C али осим тога садрже и неки други елементи мреже
2. енергоснабдевање мреже: садрже бар један конденз. у свакој грани са м у једну грану која нема конденз. у свој. мреже.

$Q_0$  - почетна нап.  
 $Q$  - крајња нап.  
 $Q$



Мреже са амперметра и кондензаторима

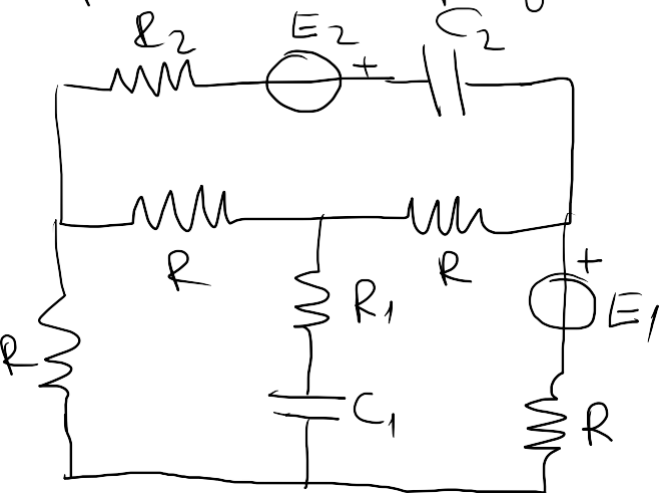


$$-U_{C1} + U_{C1} - RI + E_1 - RI = 0$$

$$U_{C1} = E_1 - 2RI$$

$$U_{C1} = E_1 - 2R \frac{E_1}{4R} = \frac{E_1}{2}$$
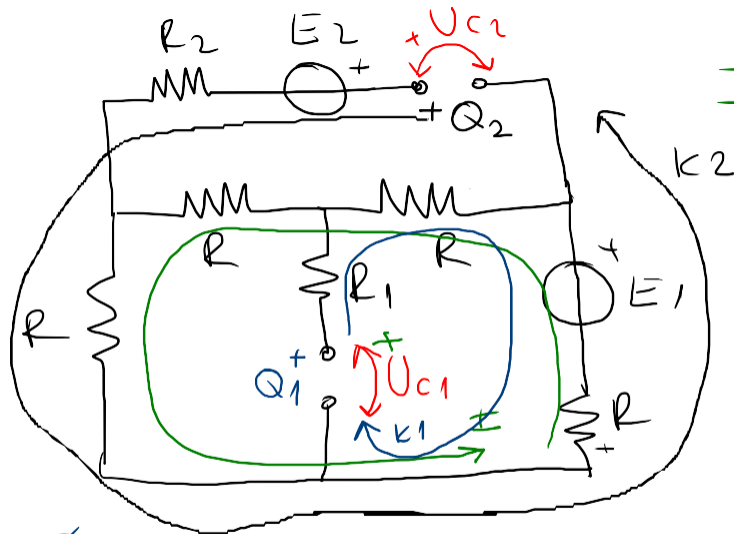
$$Q_1 = C_1 U_{C1} = \frac{1}{2} C_1 E_1$$




$$I = \frac{E_1}{4R}$$

$$Q_2 = C_2 U_{C2}$$


$$k_2: -U_{C2} + E_2 + RI + RI - E_1 = 0$$

$$U_{C2} = E_2 - E_1 + 2R \frac{E_1}{4R}$$


$$U_{C2} = E_2 - 0.5 E_1$$

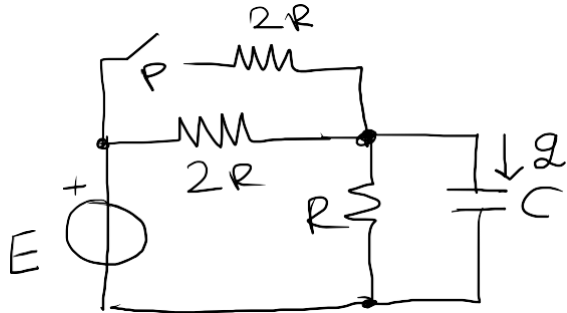

1° CTAГ. CTAБE (P OTBOPET)

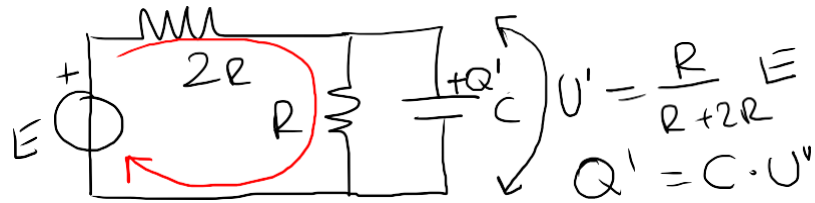


2° CTAГ. CTAБE (P BATBOPET)

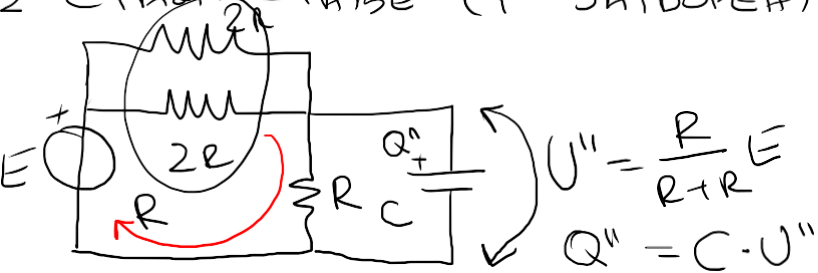

$$Q = Q'' - Q' = C \cdot U'' - C \cdot U' = C \cdot (U'' - U')$$

$$Q = C \cdot \Delta U$$

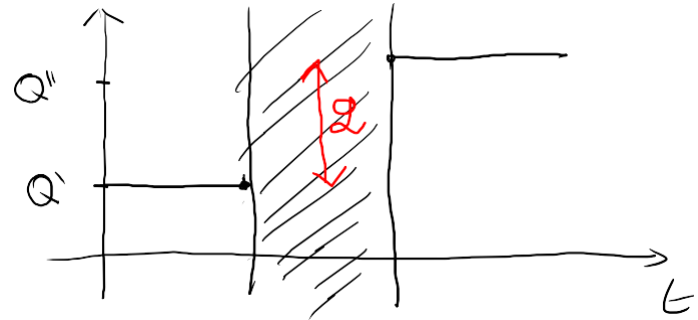

$$Q = Q'' - Q' = C \cdot \frac{RE}{R+R} - C \frac{RE}{3R}$$

$$Q = \frac{CE}{2} - \frac{CE}{3}$$

# ΕΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕ ΜΡΕΤΗΕ


$$\sum q = 0 \quad \text{ωγ.} \quad \sum q_{ul} = -\sum q_{izl} \quad \text{1. κ.β.} \quad \text{za enek. ctaat.} \\ \text{μρετηε}$$

$$\sum E - \sum \frac{Q}{\epsilon} = 0 \quad \text{2. κ.β.} \quad \text{za enek ctaat. μρετηε} \quad \text{u oγwot. r} \\ \text{u κpōjme κοnλuε ηαεn.}$$

$$Q = q \pm Q_0$$

$\sum E \Rightarrow$  γρuμα " + " αuο je pεd. αγερ za E uεuη κuο u αγερ  
σpυεuηuεpε κοnλuε.

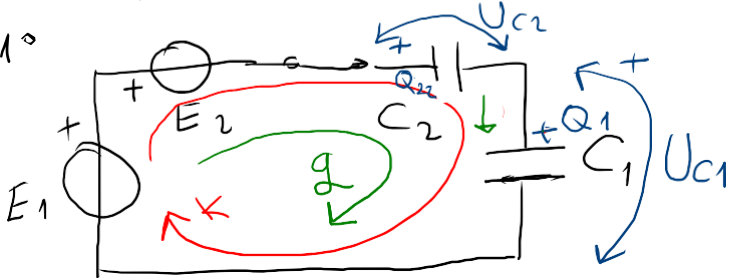$\sum \frac{Q}{\epsilon} \Rightarrow$  " + " αuο ce uρu oδuηααu κοnλuε uρu ηαuε ηα κpυj  
κοnβεuηuαpε za κοjη je σpυεuηuεpεu γα je " + ".



$$(E_1 - E_2) - \left( \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_1}{C_1} \right) = 0$$

$$Q_1 = \cancel{Q_{10}} + q \quad Q_2 = \cancel{Q_{20}} + q$$

$$Q_1 = Q_2 = q$$


$$E_1 - E_2 - \frac{q}{C_2} - \frac{q}{C_1} = 0$$

$$E_1 - E_2 = 2 \left( \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} \right) = 2 \frac{c_1 + c_2}{c_1 \cdot c_2}$$

$$Q = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (E_1 - E_2)$$

$$Q_1 = 2$$

$$Q_2 = 2$$

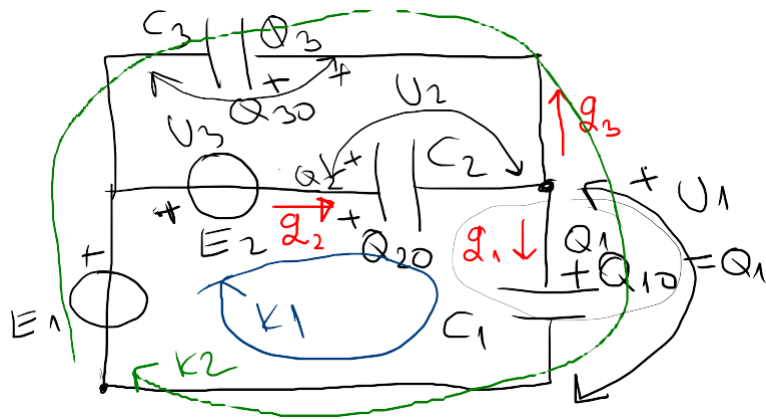

$$q_2 = q_1 + q_3$$

$$\left. \begin{aligned} E_1 - E_2 - \left( \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_1}{C_1} \right) &= 0 \\ E_1 - \left( -\frac{Q_3}{C_3} + \frac{Q_1}{C_1} \right) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} E_1 - E_2 &= \frac{Q_{10} + q_1}{C_1} + \frac{Q_{20} + q_2}{C_2} \\ E_1 &= \frac{Q_{10} + q_1}{C_1} - \frac{Q_{30} + q_3}{C_3} \\ q_2 &= q_1 + q_3 \end{aligned} \right\}$$

$Q_{10}$  и  $Q_{20}$  — это заряды у формулы  
заряды — заряды  
 $Q_{30}$  — это заряд у формулы зарядов.  
 $\Rightarrow 3 \text{ eq.} \Rightarrow q_1, q_2, q_3$

$$Q_{10} = Q_{20} = q$$

тогда  $Q_{10} = Q_{20} = q$




$$U_{C1} = \frac{Q_{10} + q_1}{C_1}$$

$$\sum U = 0$$

$$K1: -E_1 + E_2 + U_2 + U_1 = 0$$


$$E_1 - E_2 = U_1 + U_2$$
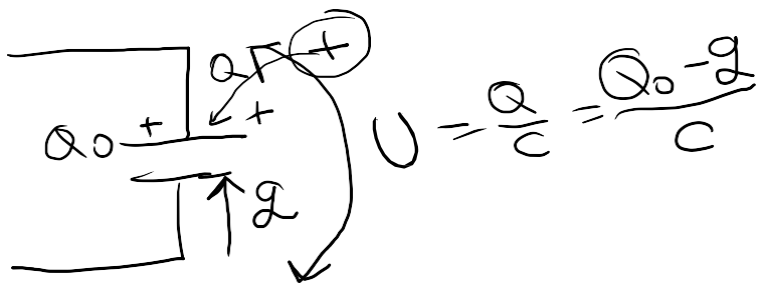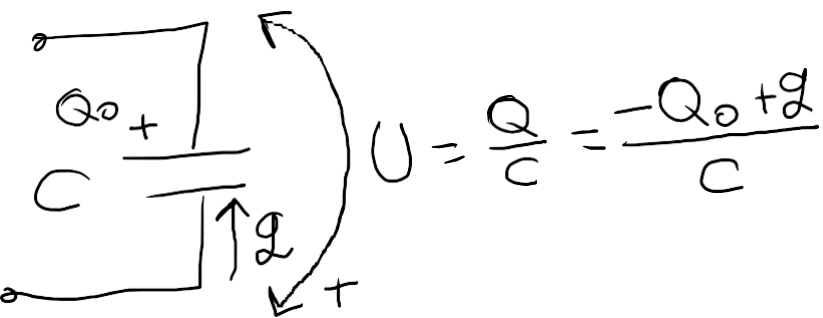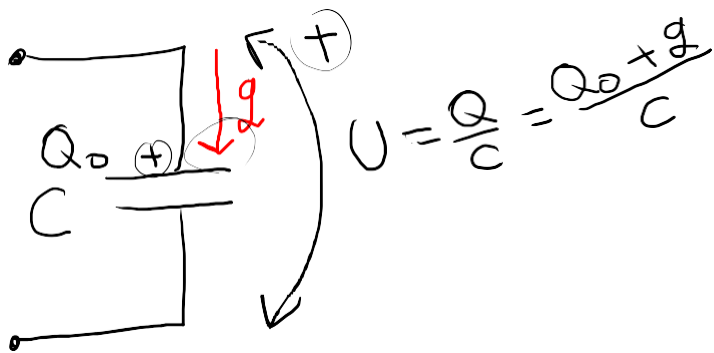
$$E_1 - E_2 = \frac{Q_1 + q_1}{C_1} + \frac{Q_2 + q_2}{C_2}$$





# ПЪРВЕТО (ОНТЕРЕКУБАТО) КОНАЧАТО

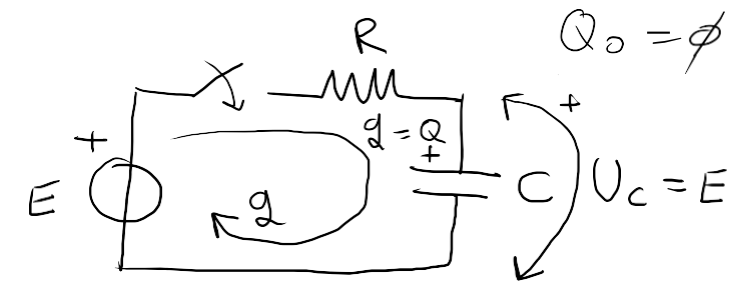

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

$$W_c = \frac{1}{2} C E^2$$

Правилно законът за енергията на работата и енергията

$$A_g = \Delta Q \int_A^P \underbrace{\vec{E}_{STE}}_E d\vec{l}$$

$$A_g = Q \cdot E = C E^2$$

$$A_g = A_j + W_c$$

$$A_j = A_g - W_c = \frac{1}{2} C E^2$$

~~$$A_j = R I^2 \quad I = \frac{E}{R}$$~~

$$* Q_0 \neq 0 \Rightarrow W_{c0}$$


$$A_g = A_j + \Delta W_c$$

$$\Delta W_c = W_c^{NSS} - W_c^{SSS} = W_c^{POSITIVE} - W_c^{POSITIVE}$$

$$A_g = A_j + W_c'' - W_c'$$


$$W_c'' = \frac{C E^2}{2}$$

$$A_j \neq \frac{1}{2} C E^2$$

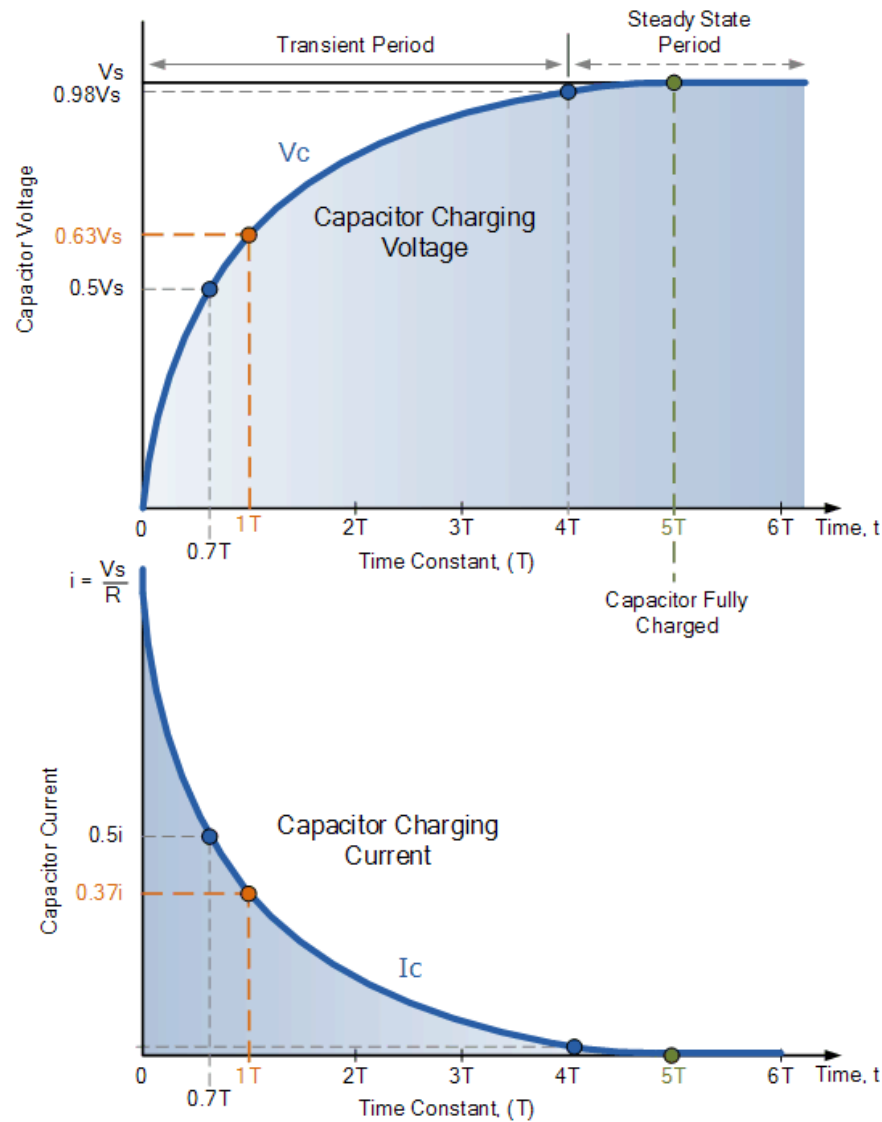

$$V_C = V_S (1 - e^{(-t/RC)})$$

# ПРАЖИБЕЊЕ (РАСТЕРЕЌИВАЊЕ) КОНДЕНЗАТОРА

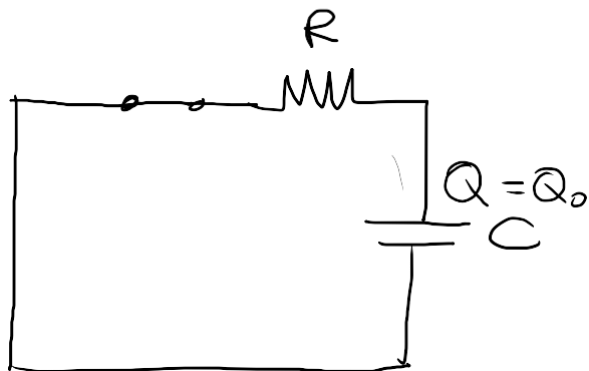


$$A_g = A_j + \Delta W_c = A_j + (\cancel{W_c''} - W_c') = A_j - W_c'$$


$$W_c' = A_j$$

$$W_c' = \frac{C(U')^2}{2}$$


# ПРАЖИБЕЊЕ (РАСТЕРЕЌИВАЊЕ) КОНДЕНЗАТОРА

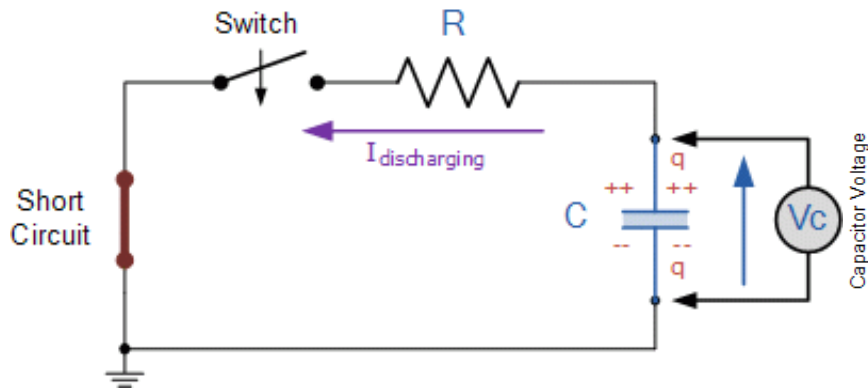

$$V_c = V_s \times e^{-t/RC}$$

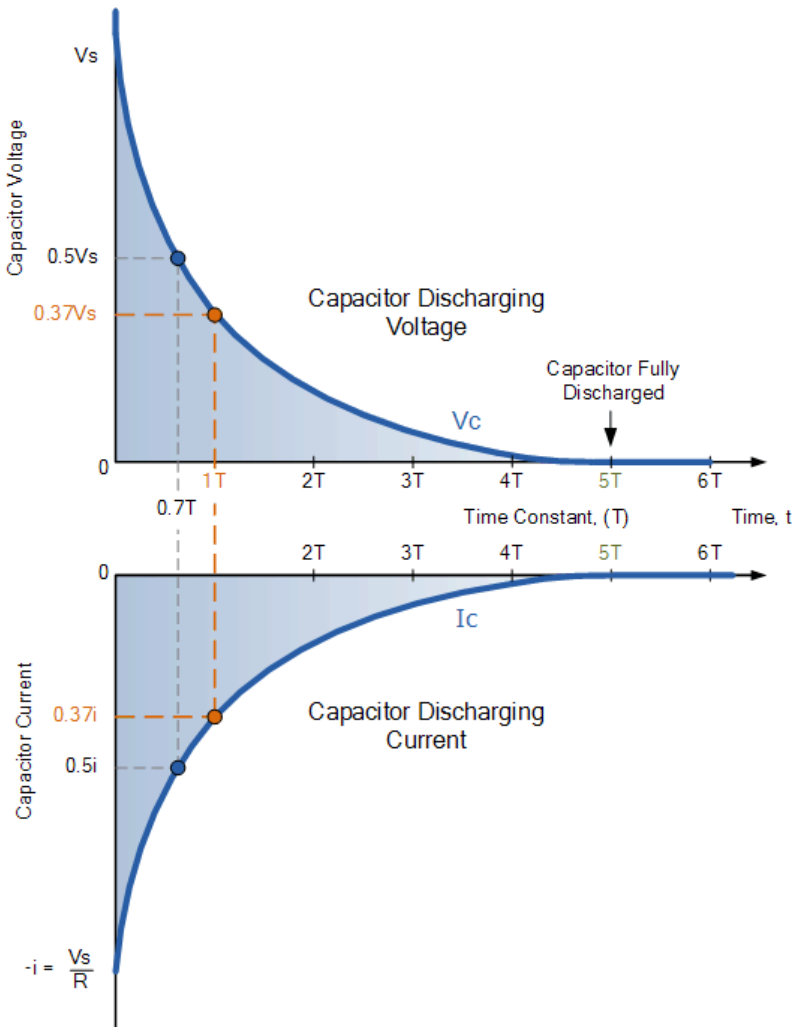

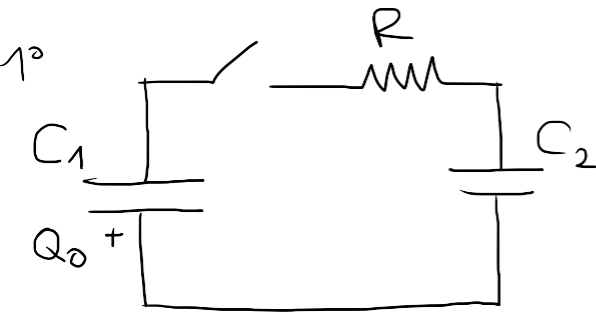
# ПРАВИЛА КОНДЕНСАТОРА (КОЛО СА ДВА КОНДЕНСАТОРА)



$$W_{C1}' = \frac{Q_0^2}{2C_1}$$

$$W_{C2}' = 0$$
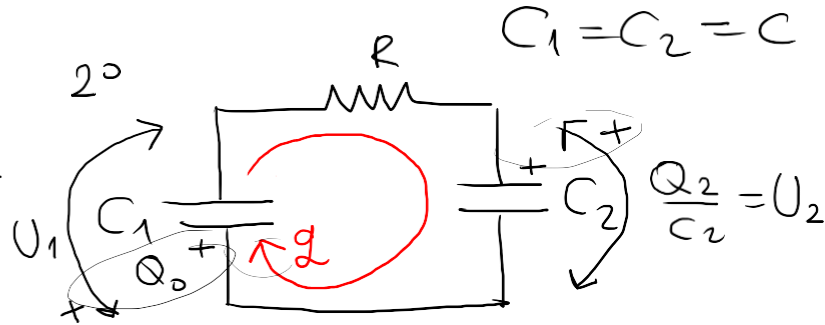
$$W_C' = W_{C1}' + W_{C2}' = \frac{Q_0^2}{2C_1}$$



$$\sum E - \sum \frac{Q}{C} = 0$$

$$\frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_1}{C_1} = 0$$

$$Q_1 = Q_0 + q$$

$$Q_2 = q$$

$$\frac{Q_0 + q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = 0$$

$$q = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_0$$

$$C_1 = C_2 \Rightarrow q = -\frac{Q_0}{2}$$

$$\Rightarrow Q_1 = \frac{Q_0}{2} \quad Q_2 = -\frac{Q_0}{2}$$

$$W_{C1}'' = \frac{Q_1^2}{2C_1} \quad W_{C2}'' = \frac{Q_2^2}{2C_2}$$

$$W_{C1}'' = W_{C2}'' = \frac{Q_0^2}{8C}$$

$$W_C'' = W_{C1}'' + W_{C2}'' = \frac{Q_0^2}{4C}$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1}$$

$$\frac{Q_2}{C_2} = U_2$$

$$\Delta g = \Delta j + \Delta W_c$$


$$\Delta j + \left( \frac{Q_o^2}{4C} - \frac{Q_o^2}{2C} \right)$$

$$\Delta j = - \left( \frac{Q_o^2}{4C} - \frac{Q_o^2}{2C} \right) = \frac{Q_o^2}{4C}$$

# ВРЕМЕНСКА КОНСТАНТА ПУЛСЕРА И ПРАВИЛНА КОНДЕНЗАТОРА

$1/e \approx 36,8\%$  — начална прожегнан  
 63,2% — крајна прожегнан

$$\tau = R_e \cdot C$$

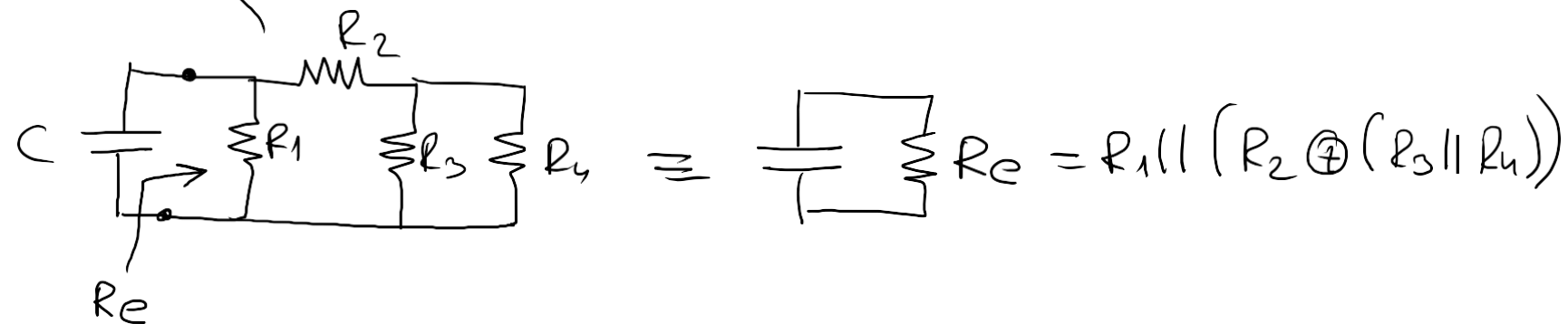

$$5 \div 6 \tau$$

$$\tau [s]$$

## ОЗНАЧАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ КАПАЦИТИВНОСТИ КОНДЕНЗАТОРА

- Ако се капацитивност изражава у pF такође је могуће: према могућности кода је могуће да има и неке и друге могуће

$$\boxed{221} \rightarrow \boxed{220} \text{ pF}$$

→ такође могуће

$$470 \rightarrow 47 \text{ pF}$$


$$563 \rightarrow 56000 \text{ pF} = 56 \text{ nF}$$

- Ако се капацитивност означава постоји и некакав друг облик означавања изражава у MF.

$$.0047 \rightarrow 0.0047 \text{ MF} = 4.7 \text{ nF}$$




# СЕРИЈСКА БЕЗА КОНДЕНЗАТОРА

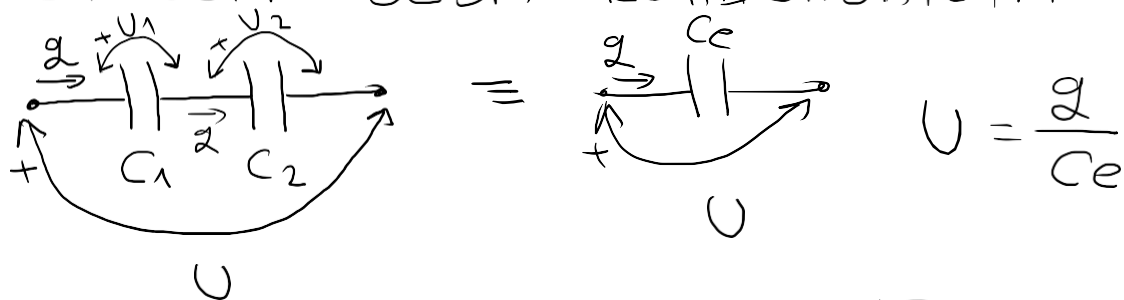

$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$U = q \frac{C_1 + C_2}{C_1 \cdot C_2}$$

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

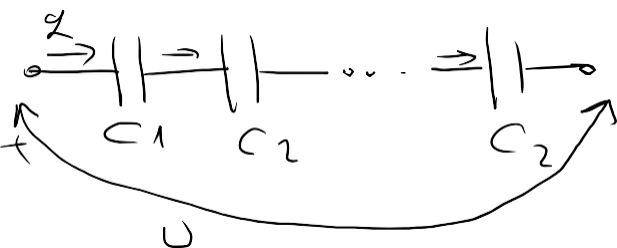


$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}$$

$$U = q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

$$U = \frac{q}{C_e} = q \frac{1}{C_e}$$

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

# ПАРАЛЕННА БЕЗА КОНДЕНЗАТОРА

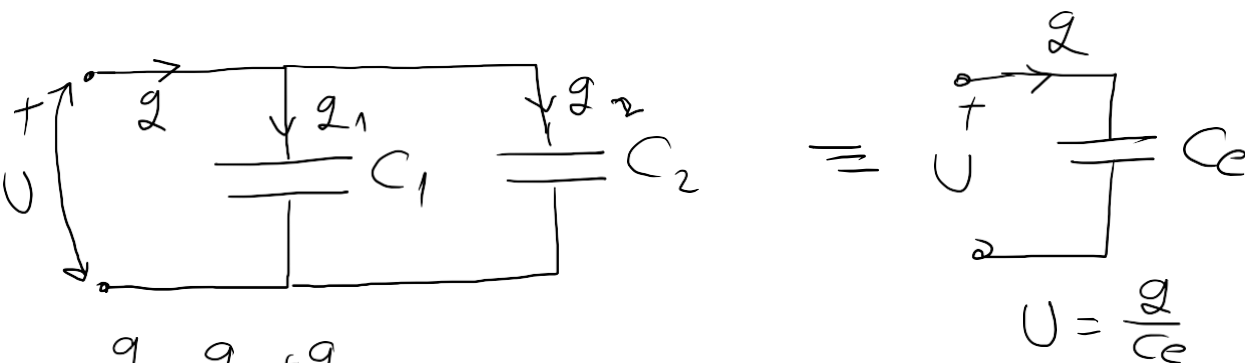

$$U = \frac{g}{C_e}$$

$$g = g_1 + g_2$$


$$U = \frac{g_1}{C_1} = \frac{g_2}{C_2}$$

$$g = C_1 U + C_2 U$$

$$g = U(C_1 + C_2)$$

$$U = \frac{g}{C_1 + C_2}$$

$$\Rightarrow C_e = C_1 + C_2$$

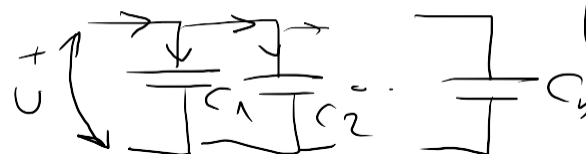

$$C_e = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$