Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku

# Druga laboratorijska vježba

Osnovi računarske tehnike

#### **UVOD**

Ova laboratrijska vježba za cilj ima upoznavanje studenata sa kombinacionim logičkim mrežama, načinom projektovanja, njihovog funkcionalnog opisa u Verilog jeziku za opis hardvera i njihovom simulacijom u programskom paketu Quartus.

#### **PRIPREMA**

Za vrijednosti date u tabelama 1, 2 i 3:

- a) Napisati funkciju u obliku DNF.
- b) Napisati funkciju u obliku KNF.
- c) Odrediti minimalan izraz za datu funkciju (metod minimizacije je proizvoljan).

Α	В	С	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	
1	0	0	1	1 0 1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Α	В	С	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
Ta	bela	2		

Α	В	С	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1 0
0	1	1	1 0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0 0 0
1	0	0	1	0
1 1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0 0 0
1	1	1	1 0	0
1	1	1	1	0

Tabela 1

Tabela 3

Napomena: Urađenu pripremu, na listu papira, donijeti sa sobom na termin laboratorijske vježbe. Ukoliko ne donesete pripremu, nećete moći prisustvovati laboratoriskoj vježbi.

#### RAD U LABORATORIJI

#### Zadatak 1:

Koristeći tekstualni editor *Notepad/Notepad++* otvoriti tekstualni fajl **task\_1.v** koji se nalazi unutar vašeg repozitorijuma na putanji "lab\_2/hdl/". Unijeti logičku funkciju koja odgovara vrijednostima datim u tabeli 1. Pokrenuti simulaciju, prikazati ulaze i izlaz datog logičkog kola i prokomentarisati dobijene rezultate.

#### Zadatak 2:

Koristeći tekstualni editor *Notepad/Notepad++* otvoriti tekstualni fajl **task\_2.v** koji se nalazi unutar vašeg repozitorijuma na putanji "lab\_2/hdl/". Unijeti logičku funkciju koja odgovara vrijednostima datim u tabeli 2. Pokrenuti simulaciju, prikazati ulaze i izlaz datog logičkog kola i prokomentarisati dobijene rezultate.

#### Zadatak 3:

Koristeći tekstualni editor *Notepad/Notepad++* otvoriti tekstualni fajl **task\_3.v** koji se nalazi unutar vašeg repozitorijuma na putanji "lab\_2/hdl/". Unijeti logičku funkciju koja odgovara vrijednostima datim u tabeli 3. Pokrenuti simulaciju, prikazati ulaze i izlaz datog logičkog kola i prokomentarisati dobijene rezultate.

#### **DODATAK**

### Pokretanje simulacije

Simulacija se pokreće na sljedeći način.

Nakon što ste uspješno preuzeli materijale za izradu laboratorijske vježbe (tako što ste uradili *clone* vašeg repozitorijuma ili *pull* unutar vašeg već *clone*-iranog repozitorijuma) pozicionirajte se unutar **sim** direktorijuma na sljedeći način:

Napomena: Prije nego što krenete sa simulacijama, potrebno je izvršiti skriptu "env\_config.bat" koja se nalazi unutar vašeg repozitorijuma. Preporučujem da ovaj korak uradite na samom početku rada.

Iz vašeg radnog direktorijuma **ort-<vaš\_broj\_indeksa>** (npr. ako je vaš broj indeksa 1234/56, naziv vašeg radnog direktorijuma je **ort-123456**) u **command promt-**u izvršite niz sljedećih naredbi:

```
env_config.bat
cd lab_2
cd sim
dir
```

Nakon izlistavanja sadržaja **sim** direktorijuma, trebalo bi da imate slj. ispis (Napomena: Prikazani ispis je djelimičan, moguće je da će se još fajlova nalaziti unutar **sim** direktorijuma):

```
10/29/2023 09:35 AM
                      <DIR>
10/29/2023 09:35 AM
                      <DIR>
10/29/2023 09:35 AM
                            48 clean.sh
10/29/2023 09:35 AM
                      <DIR>
                                 lists
                            286 run task 1.do
10/29/2023 09:35 AM
10/29/2023 09:35 AM
                            287 run task 2.do
10/29/2023 09:35 AM
                            286 run task 3.do
10/29/2023 09:35 AM
                     <DIR>
                                  waves
        6 File(s)
                     1,478 bytes
        4 Dir(s) 405,903,982,592 bytes free
```

Nakon što ste se uspješno pozicionirali unutar **sim** direktorijuma, simulaciju ćete pokrenuti tako što ćete izvršiti jednu od sljedećih komandi:

Za logičko kolo iz zadatka 1     vsim -do run_task_1.do	Za logičko kolo iz zadatka 2     vsim -do run_task_2.do
<ul> <li>Za logičko kolo iz zadatka 3         vsim -do run_task_3.do</li> </ul>	

## Verilog operatori

U tabeli 1. su dati bit-wise operatori u Verilog-u

Operator	Opis
~	Negacija ("NOT", "NE")
&	"AND" – Bitski "I" (*)
	"OR" – Bitsko "ILI" (+)