
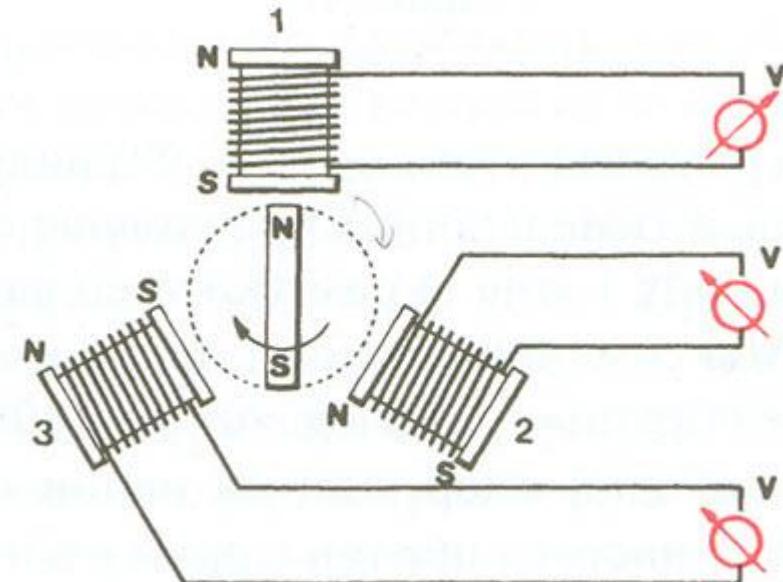


Трофазна кола.


Основи електротехнике 2
Предавање: 12. блок

ТРОФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ

— Трофазные генераторы

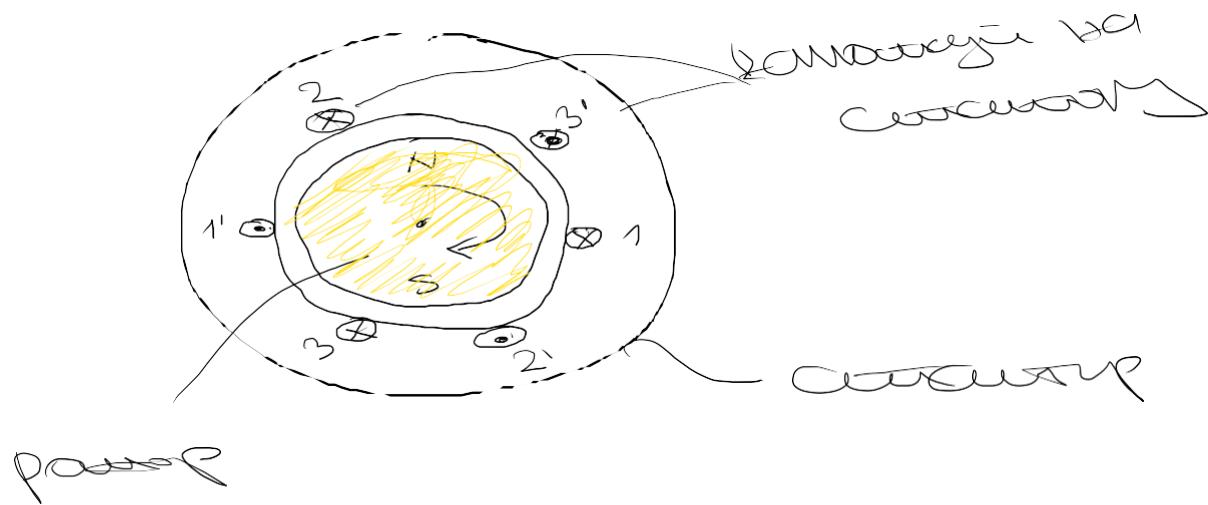

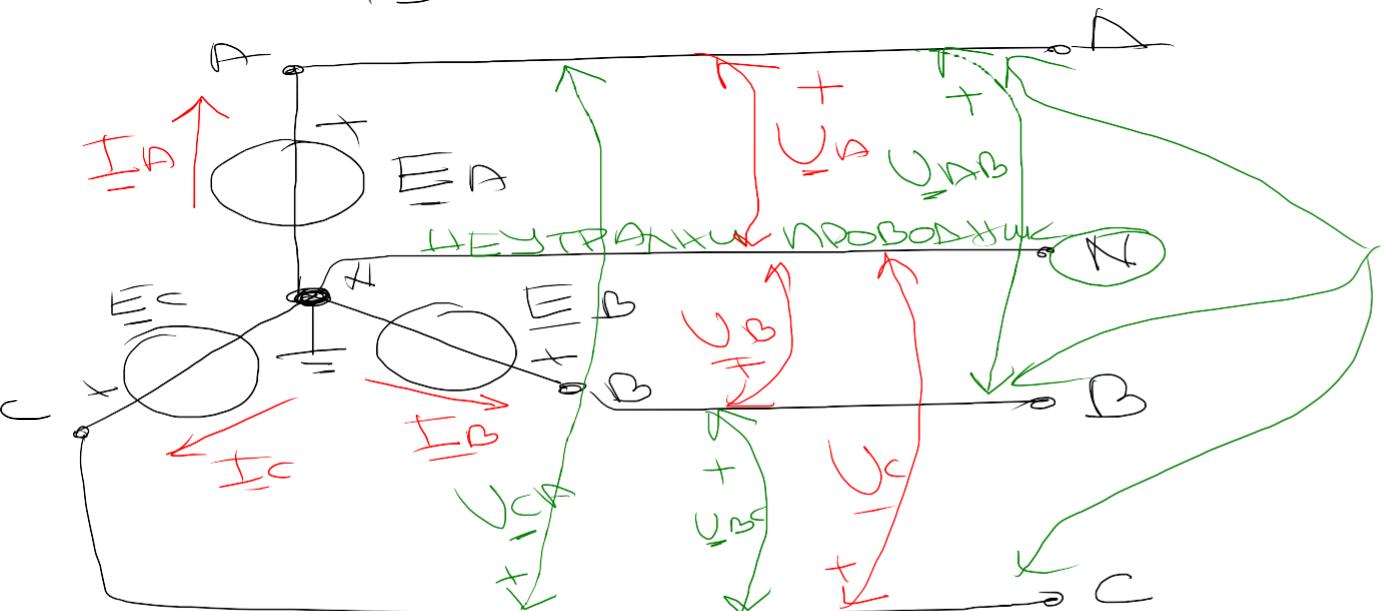Воза амплитуды синусоиды
— постоянная часть тока
се са Н и $\dot{U}_{\text{фаз}}$ с
зарекоми синусоиды: фаза А (и на ток) фаза
Бегущий волны фазе В за 2π/3 а фазе С за
4π/3



U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} — межфазные
напряжения

у фазного
напряжения. оно
зарекоми синусоиды

I_A , I_B , I_C —
фазе синусоиды
сварки

фазы фазовидимы
(фазы)

U_A , U_B , U_C
фазы волны
тесораспора

$$\underline{U_A} = E_A$$


$$\underline{U_B} = E_B$$

$$\underline{U_C} = E_C$$


$$\underline{U_{AB}} = \underline{U_A} - \underline{U_B}$$

$$\underline{U_{BC}} = \underline{U_B} - \underline{U_C}$$
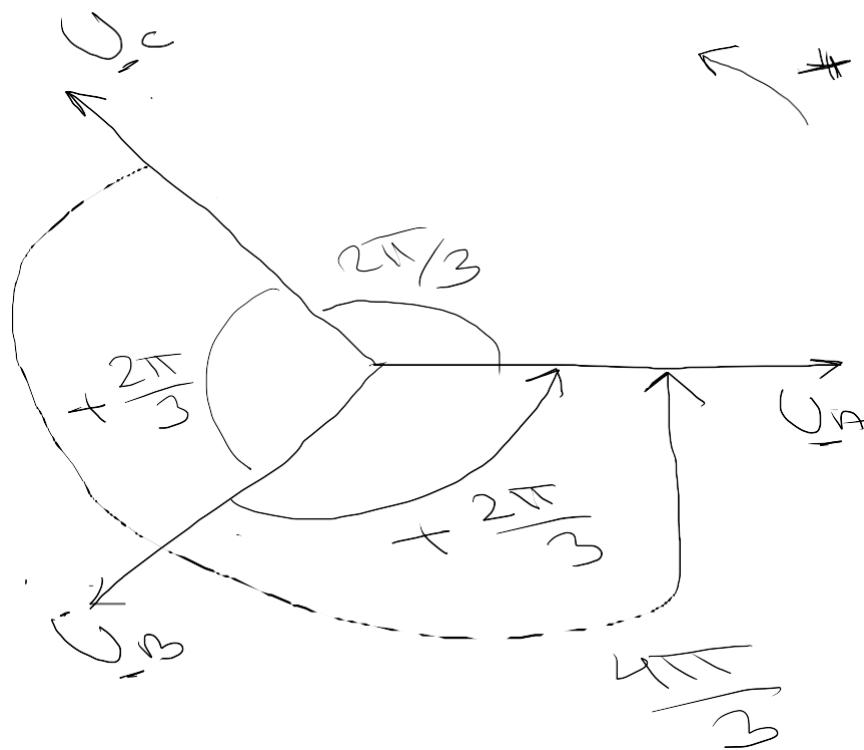
$$\underline{U_{CA}} = \underline{U_C} - \underline{U_A}$$


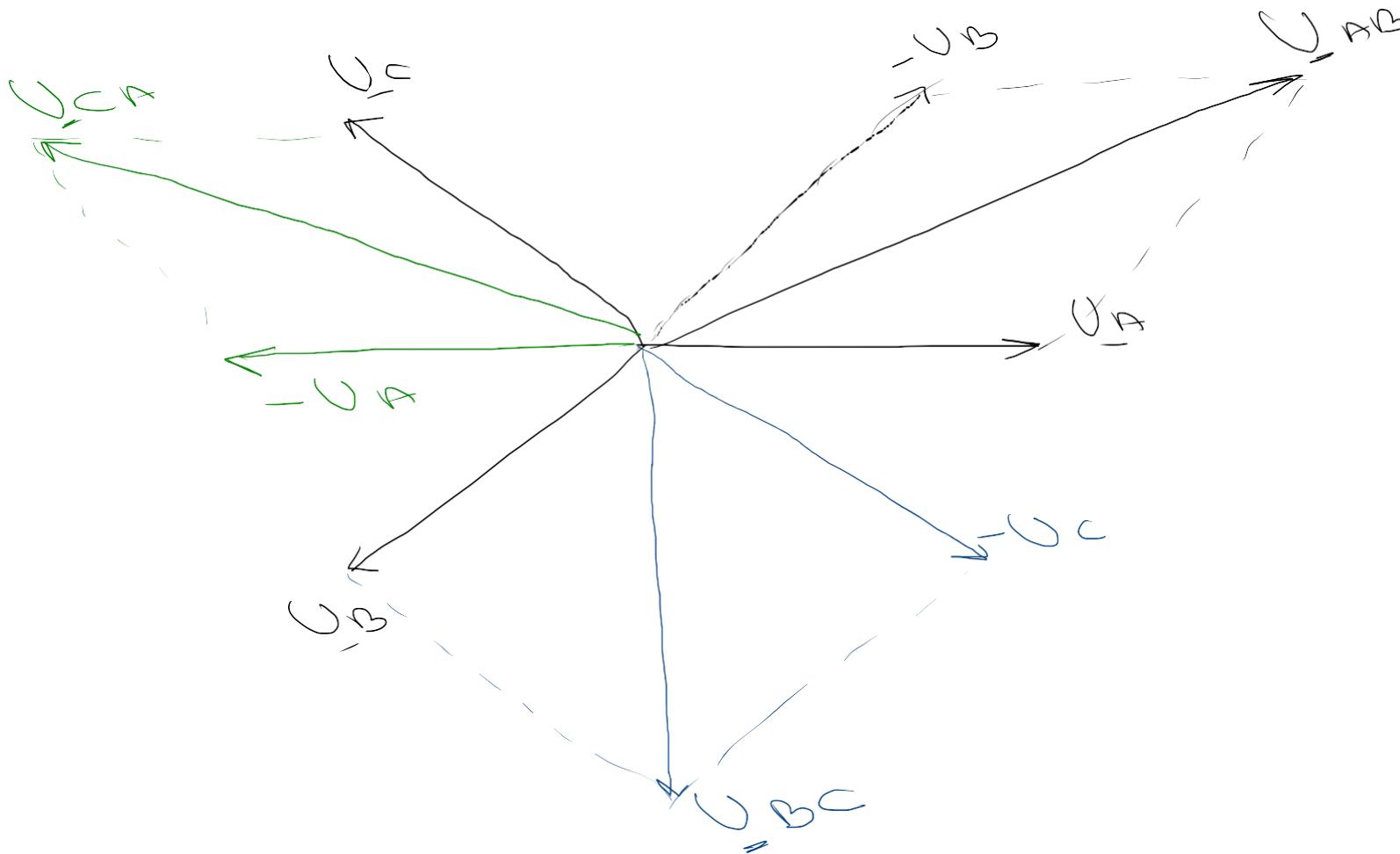
$$\begin{aligned} U_{AB} &= U_A - U_B \\ &= U_A + (-U_B) \end{aligned}$$



Curentmas angotugm curantam

Curentire gugawne curante:

$$E_A(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + \theta_A)$$

$$E_B(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + \theta_B) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + \theta_A - \frac{2\pi}{3})$$

$$E_C(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + \theta_C) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + \theta_A - \frac{4\pi}{3})$$

$$\underline{E}_A = E_A e^{j\theta_A}$$

$$\underline{E}_B = E e^{j(\theta_A - \frac{2\pi}{3})} = E_A e^{j\theta_A} e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \underline{E}_A e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{E}_C = \underline{E}_A e^{-j\frac{4\pi}{3}} = \underline{E}_B e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{E}_A + \underline{E}_B + \underline{E}_C = \underline{\phi}$$

$$U_{AB} = \underline{E}_A - \underline{E}_B = \underline{E}_A - \underline{E}_A e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \underline{E}_A (1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}}) = \underline{E}_A (1 - (\cos \frac{2\pi}{3} - j \sin \frac{2\pi}{3}))$$

$$= \underline{E}_A (1 - (\cos \frac{2\pi}{3} + j \sin \frac{2\pi}{3})) = \underline{E}_A \left(\frac{3}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} \underline{E}_A \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right)$$

$$U_{AB} = \sqrt{3} E_A e^{j - \frac{\pi}{6}}$$

$$U_{AB} = \underbrace{\sqrt{3} E_A}_{} e^{j \underbrace{(\theta_A + \frac{\pi}{6})}_{\text{Модуларни вред и фазни ѕуми за } \frac{\pi}{6}}}$$


Ефектота од првите
модуларни членови је

Модуларни вред и
фазни ѕуми за
збирјување


Модуларни вред и
фазни ѕуми
за $\frac{\pi}{6}$

$$U_{BC} = \sqrt{3} E_B e^{j \frac{\pi}{6}}$$
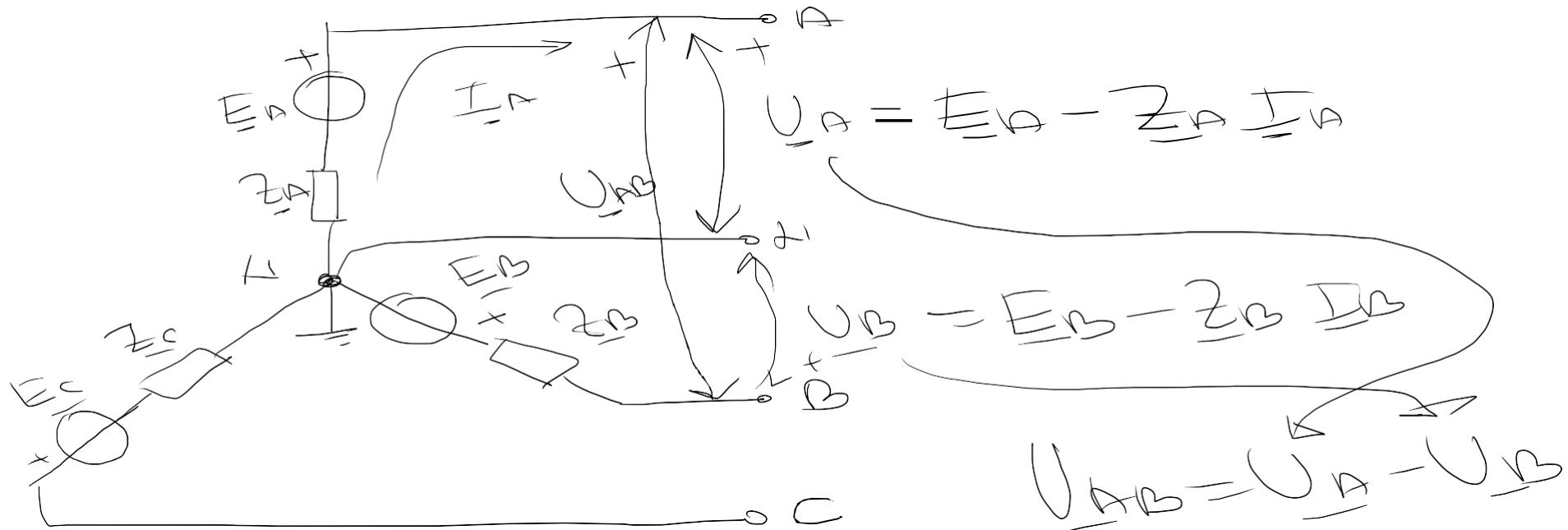
$$U_{CA} = \sqrt{3} E_C e^{j \frac{\pi}{6}}$$



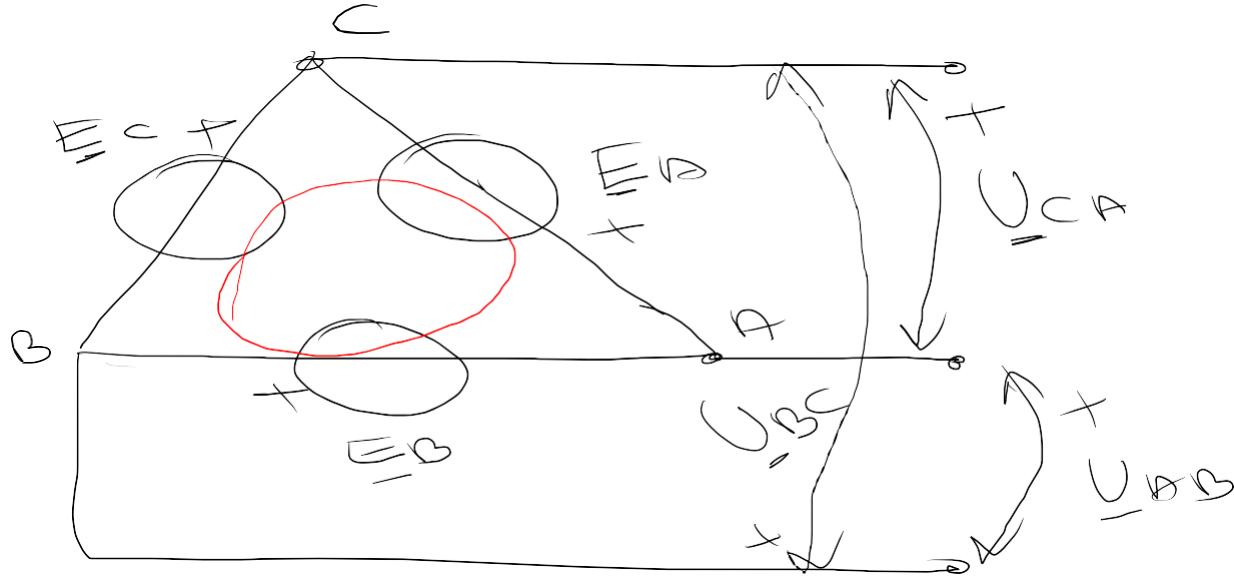Боза веноузие ~~и~~ сепарация ~~и~~ тубуло




$$\text{d} \quad \text{d} \quad \text{d} \\ 0 \quad 0 \quad \rightarrow \quad \text{E}_R + \text{E}_C = \phi$$

Brojčane vrijednosti za uporabne usporavke



faze: aula, spavač u kuhinji

vezenje: triola slojev



vrijednost: 1000 - 2000

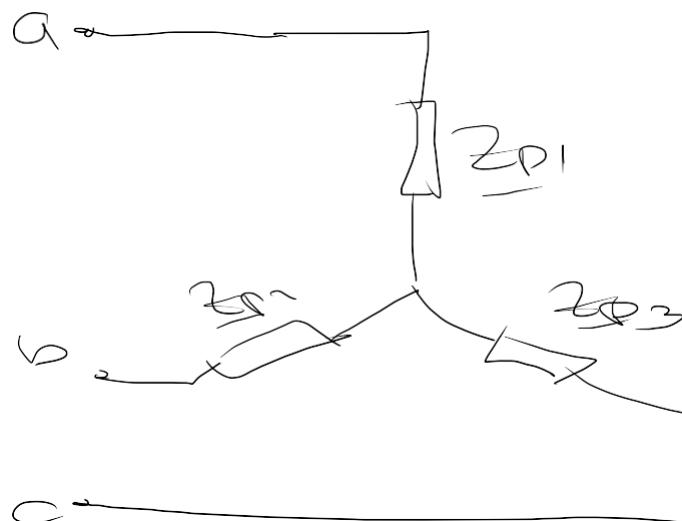

$$Z_{P1} - Z_{P2} = Z_{P3}$$

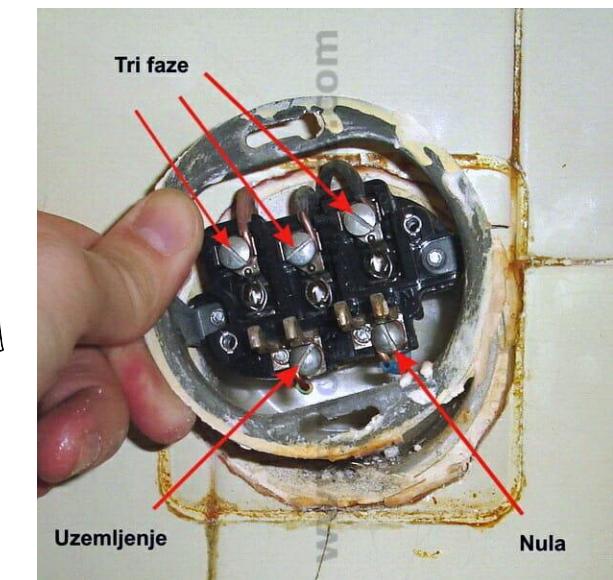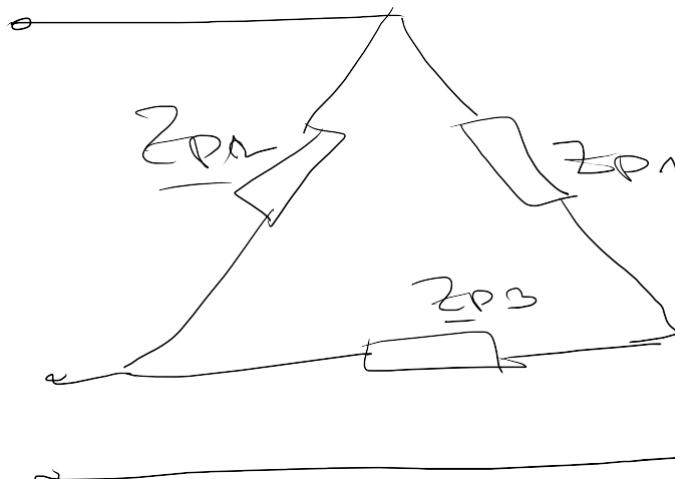


автоматика трансформатора

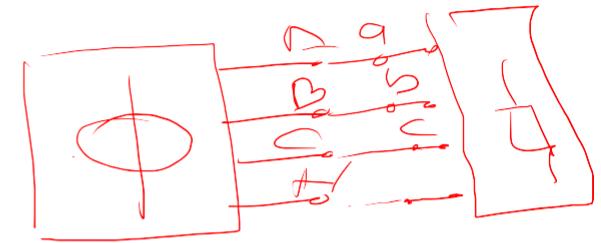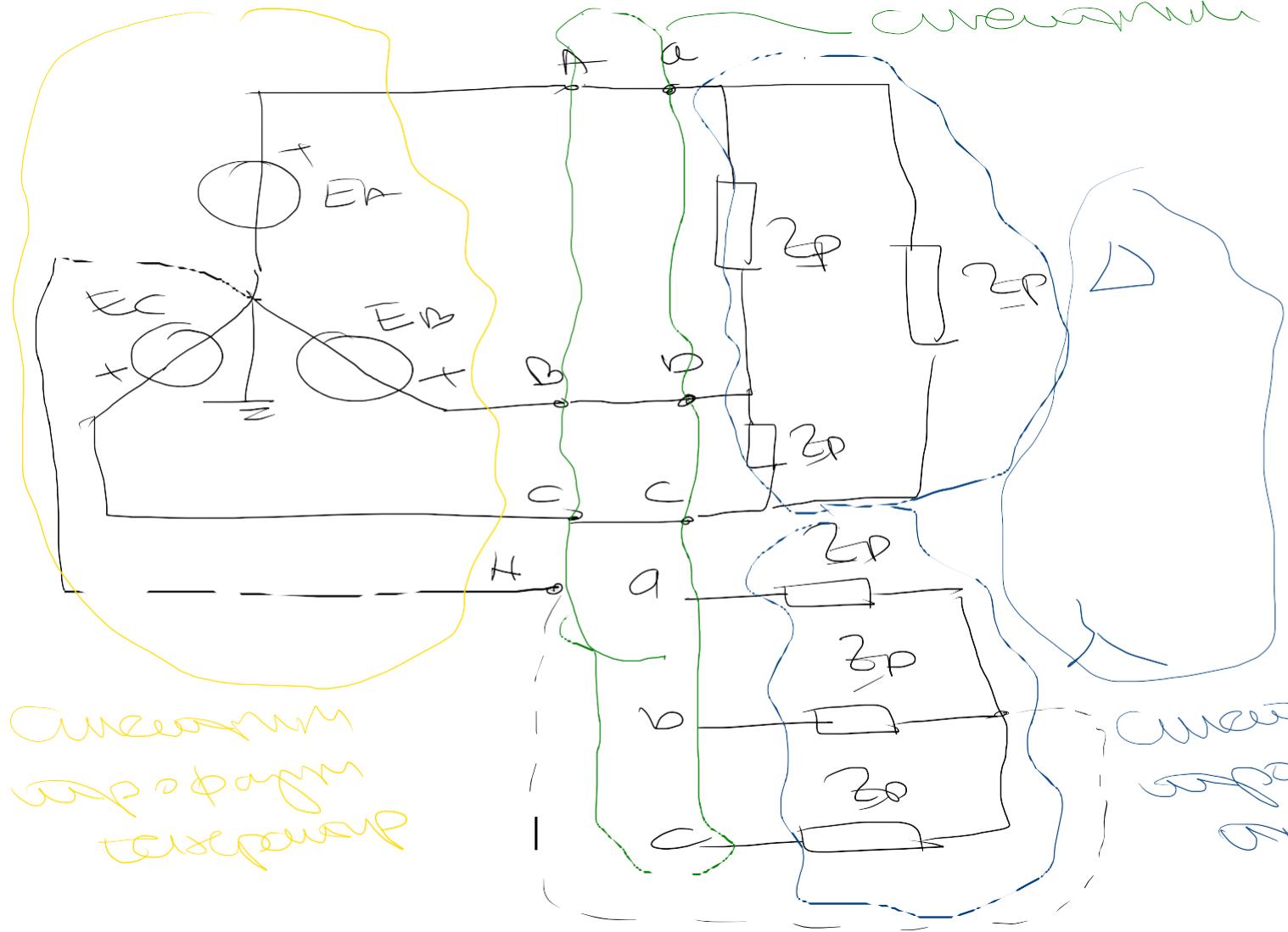

Анализа симметрик методом
векторов

1. Веса выражаются в здешности

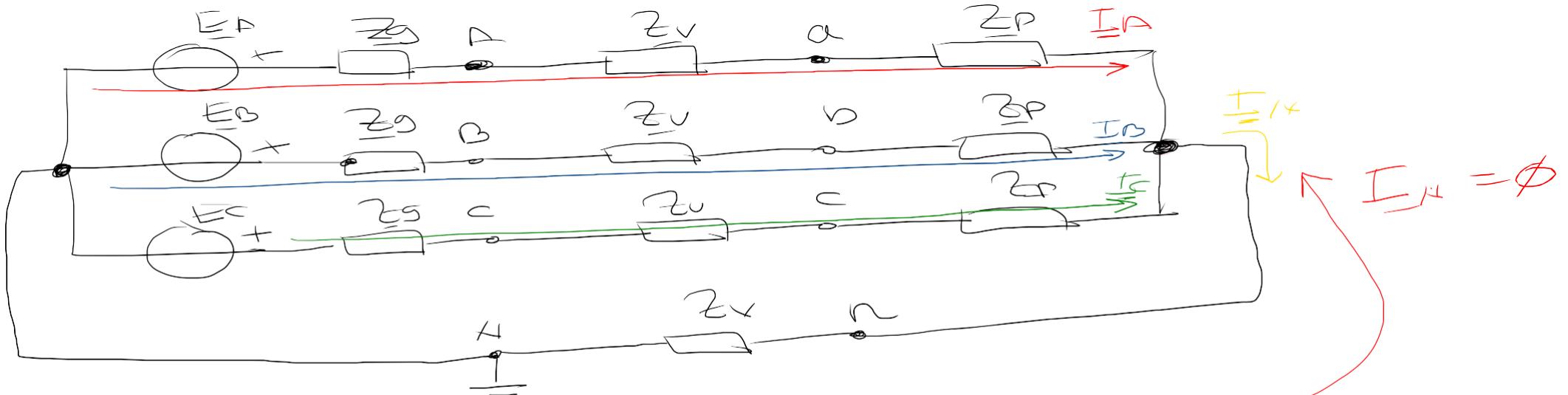

$$\sqrt{n} \left(\frac{3}{Z_g + Z_v + Z_p} + \frac{1}{Z_v} \right) = \frac{E_A + E_B + E_C}{Z_g + Z_v + Z_p} = \emptyset \quad \text{jep je} \\ E_A + E_B + E_C = \emptyset$$

$$I_A = \frac{E_A}{Z_g + Z_v + Z_p}$$

$$I_B = \frac{E_B}{Z_g + Z_v + Z_p}$$


$$I_C = \frac{E_C}{Z_g + Z_v + Z_p}$$

$$\underline{U}_D = \underline{E}_D - Z_S \cdot \underline{I}_D$$

$$\underline{U}_B = \underline{E}_B - Z_S \underline{I}_B$$

$$\underline{U}_C = \underline{E}_C - Z_S \underline{I}_C$$

2. Phasor diagramma a y uvozom

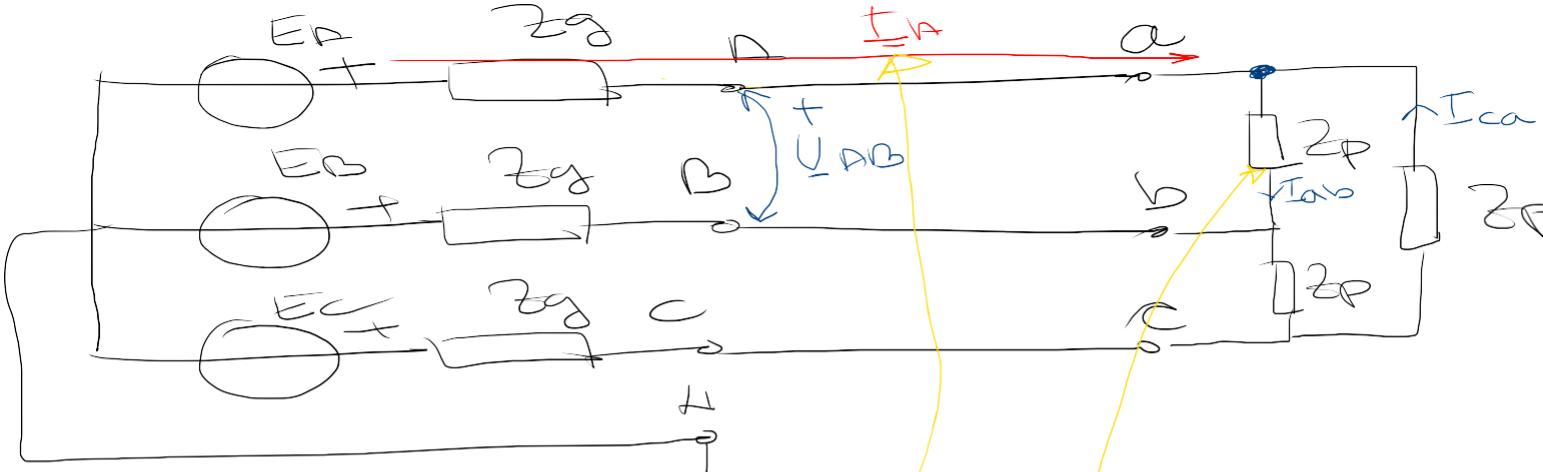

$$\underline{I}_{ab} = \underline{I}_A + \underline{I}_{ca}$$

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca}$$


$$= \frac{\underline{U}_{ab}}{\underline{Z}_P} - \frac{\underline{U}_{ca}}{\underline{Z}_P}$$

$$\underline{I}_b = \frac{\underline{U}_{ab}}{\underline{Z}_P} - \frac{\underline{U}_{ab}}{\underline{Z}_P} e^{j\frac{2\pi}{3}} = \frac{\underline{U}_{ab}}{\underline{Z}_P} \left(1 - e^{j\frac{2\pi}{3}}\right) = \underline{I}_{ab} \left(1 - e^{j\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$\underline{I}_A = \sqrt{3} \underline{I}_{ab} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} \underline{I}_{ab} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}}$$



$$\underline{I}_A = \sqrt{3} \underline{I}_{ab} e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

Схема магнитодвижущего токопровода и его замена

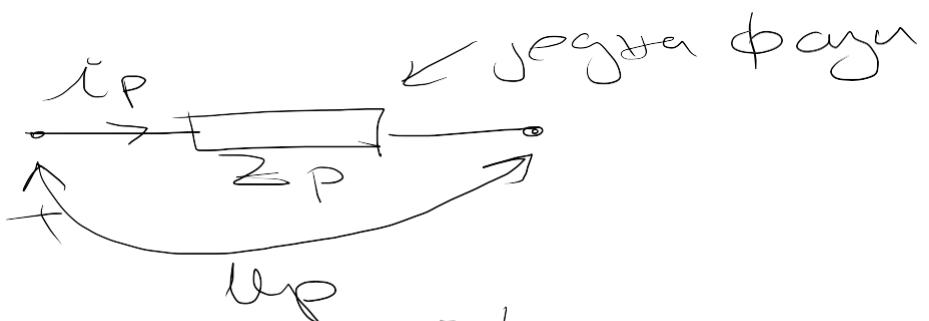

$$Z_p = Z_p e^{j\phi_p}$$

другая фаза

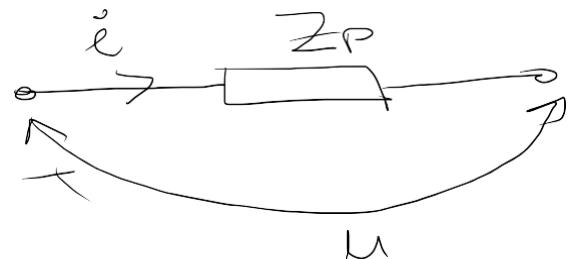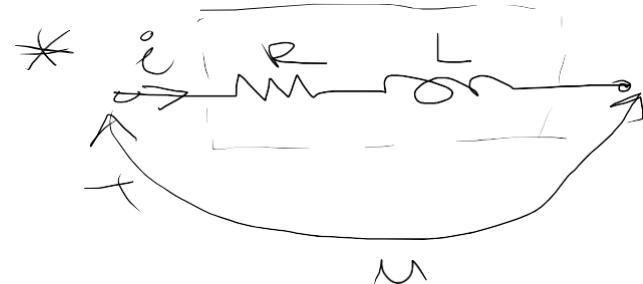

$$\begin{aligned} \zeta &= Z_p = \sqrt{R^2 + (\omega_0)^2} \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R} \\ &= Z_p e^{j\phi_p} \end{aligned}$$

$$\Phi(t) = U_{P1}(t) \cdot i_{P1}(t) + U_{P2}(t) \cdot i_{P2}(t) + U_{P3}(t) \cdot i_{P3}(t)$$

$$U_{P1}(t) = \sqrt{2} U_p \cos \omega t$$



$$i_{P1}(t) = \sqrt{2} I_p \cos(\omega t - \phi_p)$$

$$U_{P2}(t) = \sqrt{2} U_p \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$i_{P2}(t) = \sqrt{2} I_p \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \phi_p \right)$$

$$U_{P3}(t) = \sqrt{2} U_p \cos \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$
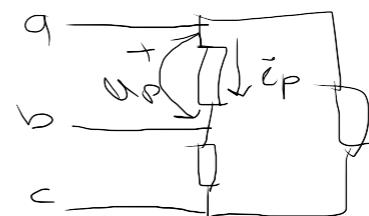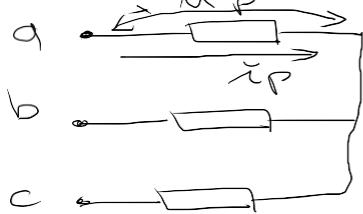
$$i_{P3}(t) = \sqrt{2} I_p \cos \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \phi_p \right)$$



$$U_{P1}(t) \cdot i_{P1}(t) = 2 U_p I_p \cos \omega t \cdot \cos(\omega t - \phi_p)$$

$$= U_p I_p \cos \phi_p + U_p I_p \cos(2\omega t - \phi_p)$$

$$U_{P2}(t) \cdot i_{P2}(t) = U_p I_p \cos \phi_p + U_p I_p \cos(2\omega t - \frac{4\pi}{3} - \phi_p)$$

$$U_{P3}(t) \cdot i_{P3}(t) = U_p I_p \cos \phi_p + U_p I_p \cos(2\omega t - \frac{8\pi}{3} - \phi_p)$$

$P(t) = 3 U_p I_p \cos \phi_p$

$$P_p = 3 U_p I_p \cos \phi_p$$


$$Q_p = 3 U_p I_p \sin \phi_p$$

$$\underline{S}_p = 3 \underline{U}_p \underline{I}_p^* = 3 Z_p \underline{I}_p^2 = \frac{3 U_p^2}{Z_p} = P_p + j Q_p$$

$$\underline{S}_p = 3 \cdot Z_p (\cos \phi_p + j \sin \phi_p) \underline{I}_p^2$$

$$= 3 U_p I_p (\cos \phi_p + j \sin \phi_p)$$

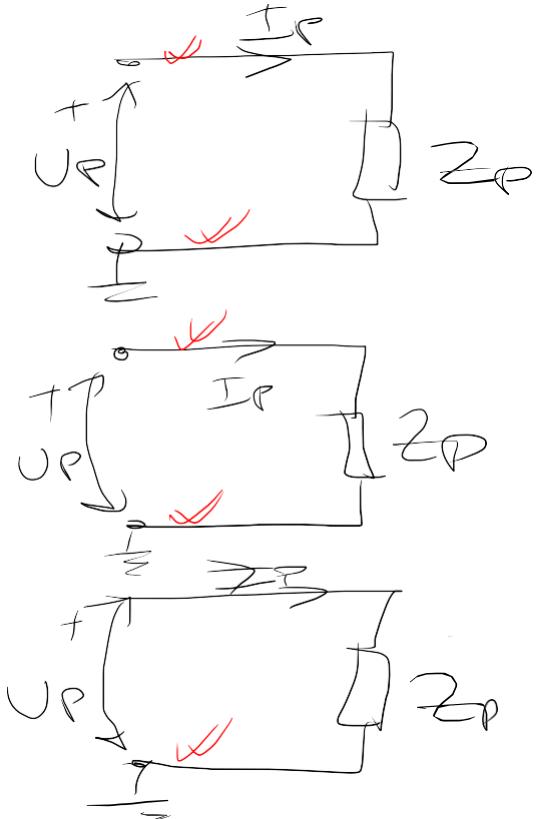Требование профильного сечения у ограждения не
имеет профилей



$$P_u = 3 U_P I_P \cos \phi_P$$

$$P_1 = U_P \cdot I_P \cdot \cos \phi_P$$

$$P_u = 3 P_1 = 3 U_P I_P \cos \phi_P$$

