

* ЗАВАДУИ ЗБИРКА *

- Честота кола простог периодичног сирује -

① ВРЕМЕНСКИ АОНЕТ

$$⑥ 1 \quad R = 100\Omega$$

$$L = 10 \mu H$$


$$C = 500 \mu F$$

$I = 10mA$ - вредноста еријеског

$$\omega = 10^4 \text{ s}^{-1}$$

$$\psi = \frac{\pi}{3}$$

$$e(i) = ?$$

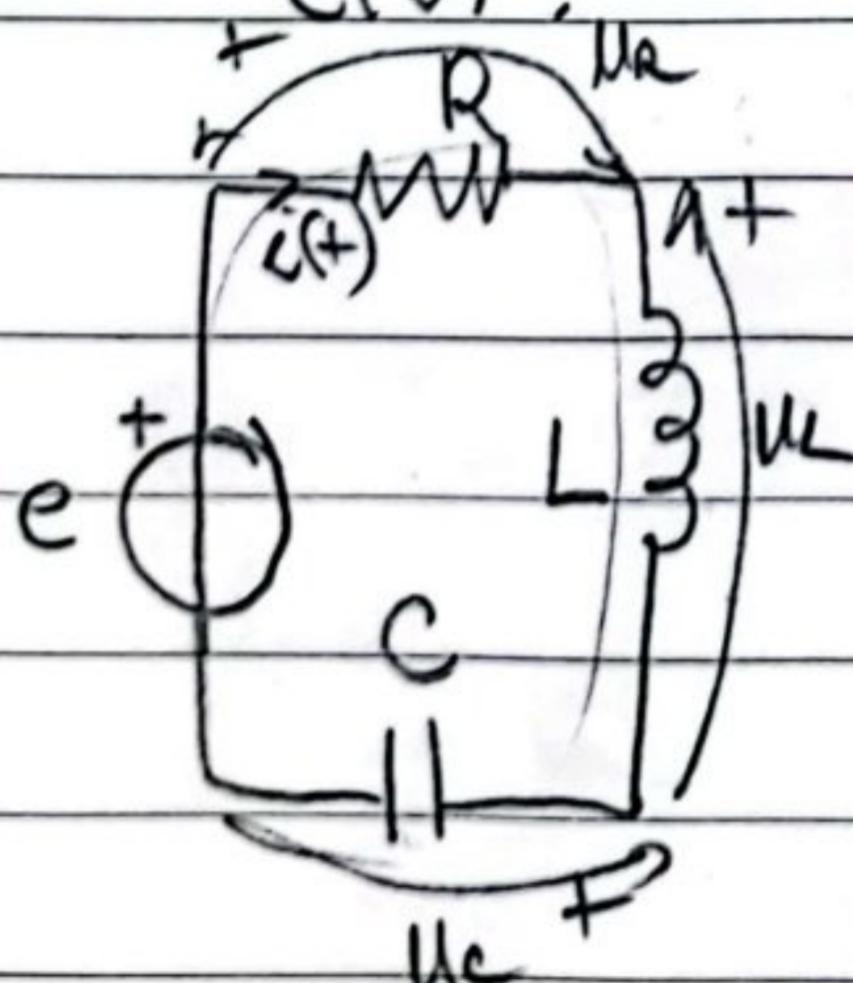

$$e(t) = E \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$$

одонгаси сруји

$$E = I \cdot \underline{\underline{Z}} \rightarrow \text{шебанка}$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

$$U_R = R \cdot i(t) = RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

$$U_L = \omega L I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2})$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{\omega C} I\sqrt{2} \sin(\omega t + \psi) + U_0$$

$$= \frac{1}{\omega C} I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi - \frac{\pi}{2}) + U_0$$

$$-e(t) + U_R(t) + U_L(t) + U_C(t) = 0 \quad \int II \text{ 42.3.}$$

$$(U_R(t) + U_L(t) + U_C(t)) = e(t)$$

$$e(t) = RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi) + \omega L I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{\omega C} I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi - \frac{\pi}{2}) + U_0$$

$$U_0 = 0$$

$$e(t) = RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I\sqrt{2} \underbrace{\cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2})}_{-\sin(\omega t + \psi)}$$

$$\begin{aligned} e(t) &= RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) (-\sin(\omega t + \psi)) \\ &= RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi) - \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}_{\frac{E\sqrt{2}}{C}} \sin(\omega t + \psi) \end{aligned}$$

$$e(t) = RI\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi) - X I\sqrt{2} \sin(\omega t + \psi) \quad \xrightarrow{\text{реактивнаја енергија}}$$

$$e(t) = I\sqrt{2} (R \cos(\omega t + \psi) - X \sin(\omega t + \psi))$$

$$\text{Узимају се } e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\phi = \psi - \theta \Rightarrow \theta = \phi + \psi$$

$$e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi + \psi)$$

$$= E\sqrt{2} (\cos(\omega t + \phi) \cos \psi - \sin(\omega t + \phi) \sin \psi)$$

$$x(t) = E\sqrt{2} \left(\cos(\omega t + \varphi) \cos \phi - \sin(\omega t + \varphi) \sin \phi \right)$$

$$e(t) = I\sqrt{2} (R \cos(\omega t + \psi) - X \sin(\omega t + \psi))$$

$$e(t) = E\sqrt{2} \cos \phi \cos(\omega t + \psi) - E\sqrt{2} \sin \phi \sin(\omega t + \psi)$$

$$E \cos \phi = RI$$

$$E \sin \phi = XI$$

$$E^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = I^2 (R^2 + X^2)$$

$$E^2 = I^2 (R^2 + X^2)$$

$$E = \sqrt{I^2 (R^2 + X^2)}$$

$$E = I \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$E = I \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$E = 10 \cdot 10^{-3} \sqrt{(100)^2 + \left(10^4 \cdot 10 \cdot 10^6 - \frac{1}{10^4 \cdot 500 \cdot 10^4}\right)^2}$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} \sqrt{100^2 + (100 - 200)^2}$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} \sqrt{100^2 + (-100)^2} =$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} \sqrt{100^2 + 100^2}$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} \sqrt{200^2}$$

$$\boxed{E = \sqrt{2}}$$

$$\Phi = \arctg \frac{X}{R} = \arctg \frac{\mu L - \frac{1}{\mu C}}{R}$$

$$= \arctg \frac{100 - 200}{100}$$

$$= \arctg \frac{-100}{100}$$

$$= \arctg(-1)$$

$$e(t) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos(\omega t + \arctg(-1) + \frac{\pi}{3})$$

Q2

$$G = 5 \text{ mS}$$

$$L = 10 \mu \text{H}$$


$$C = 300 \text{ pF}$$

$$U_{12}(+) \Rightarrow U = 1V$$

$$\mu = 10^4 \text{ s}^{-1}$$

$$\Omega = \frac{\pi}{6}$$

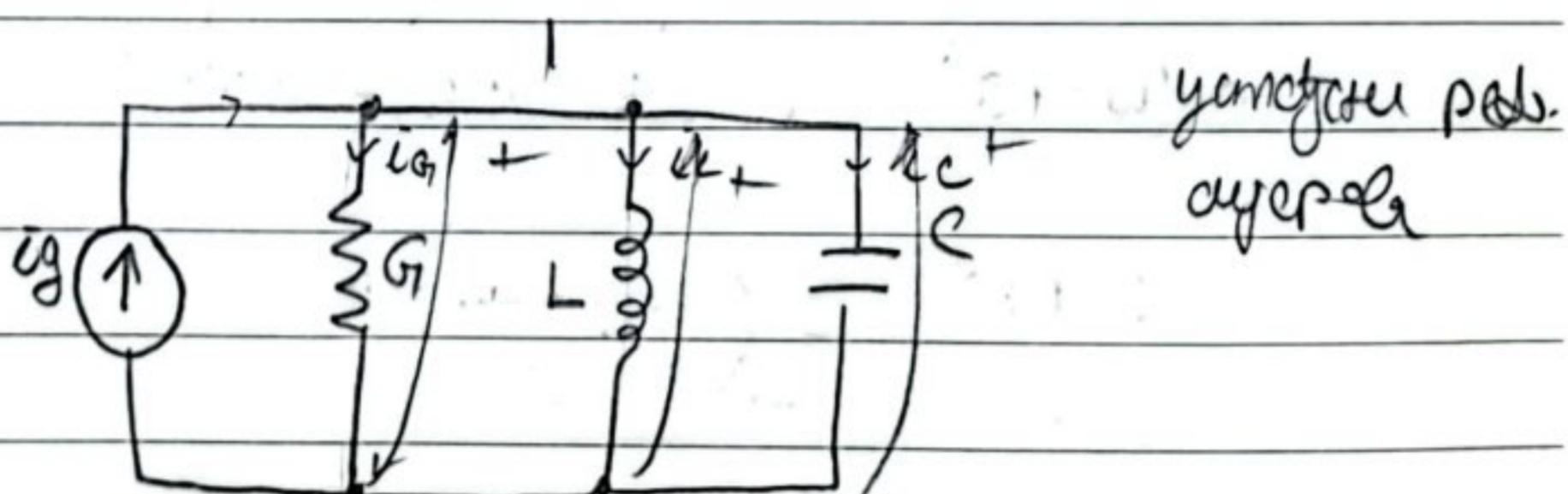Назуң сұръық неге мінде сұръықтадағы тәжірибелер



$$U_{12}(+) = U \sqrt{2} \cos(\omega t + \Omega)$$

$$i_A(t) = G_1 \cdot u(t) = G_1 \cdot U\sqrt{2} (\cos(\omega t + \varphi)),$$

↑ ампл. и нач. фаза за катоду

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt = \frac{U\sqrt{2}}{\omega L} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) + I_0$$

↑ индуктивн. сопротивление
↑ начальное значение

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = \omega C U\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

↑ ёмкост. сопротивление
↑ первонач. значение

$$i_g(t) = i_A(t) + i_L(t) + i_C(t)$$

$$= G_1 \cdot U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) + \frac{U\sqrt{2}}{\omega L} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) + I_0$$

$$+ \omega C U\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_0 = 0$$

$$i_g(t) = G_1 \cdot U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) + \frac{U\sqrt{2}}{\omega L} \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) - \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= G_1 U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) + \frac{U\sqrt{2}}{\omega L} \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) + \omega C U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$= G_1 U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) + \left(\frac{1}{\omega L} + \omega C \right) U\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= G_1 U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) - \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) U\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$$

↑ коэффициент
B → амплитуда

B → синусоидальна

$$= G_1 U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) - B U\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i_g(t) = U\sqrt{2} (G_1 \cos(\omega t + \varphi) - B \sin(\omega t + \varphi))$$

$$i_g(t) = I \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{\pi - \frac{\pi}{6}}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{6U}{24} = \frac{-2\pi}{24} = -\frac{\pi}{12}$$

phazna razina: $\phi = \varnothing - \gamma$

$$\gamma = \varnothing - \phi$$

$$\alpha, \beta$$

$$i_g(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varnothing - \phi)$$

$$= I\sqrt{2} (\cos(\omega t + \varnothing) \cos \phi + \sin(\omega t + \varnothing) \sin \phi)$$

$$i_g(t) = I\sqrt{2} \cos \phi \cos(\omega t + \varnothing) + I\sqrt{2} \sin \phi \sin(\omega t + \varnothing)$$

$$i_g(t) = G_U \sqrt{2} \cos(\omega t + \varnothing) - B_U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varnothing)$$

$$I_g \cos \phi = G_U$$

$$\phi = \arctg \frac{B_U}{G_U}$$

$$I_g \sin \phi = -B_U$$

$$\phi = \arctg \frac{-B_U}{G_U}$$

$$I_g^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = U^2 (G_U^2 + (-B_U)^2)$$

$$\phi = \arctg 1$$

$$I_g^2 = U^2 \left(G_U^2 + B_U^2 \right)$$

$$\phi = \frac{\pi}{4}$$

$$I_g = \sqrt{U^2 (G_U^2 + B_U^2)}$$

$$\phi = \frac{\pi}{6}$$

$$I_g = U \sqrt{G_U^2 + B_U^2}$$

$$I_g = \sqrt{5^2 \text{ms}^2 + \left(\omega c - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$10^2$$

$$= \sqrt{5^2 \text{ms}^2 + (10^4 \cdot 500 \cdot 10^{12} - \frac{1}{10^4 \cdot 10 \cdot 10^6})^2}$$

$$= \sqrt{(5 \text{ms})^2 + (10^5 \cdot 500 - 10^{-2})^2}$$

$$= \sqrt{(5 \text{ms})^2 + (5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-2})^2} = \sqrt{(5 \text{ms})^2 + (-5 \cdot 10^3)^2}$$

$$i(t) = 5\sqrt{2} \cos(\omega t + \varnothing - \phi)$$

$$= 10 \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$$

$$= 10 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

$$= \sqrt{6 \text{ms}^2 + (5 \text{ms})^2}$$

$$= 5\sqrt{2} \text{ ms}$$

63)

$$R = 51 \Omega$$

$$L = 0.2 \text{ H}$$

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$U_m = 155 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$


$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

a) Известныйм ищется разное веe отсчета

и каска,

b) известны емкостной и индуктивный

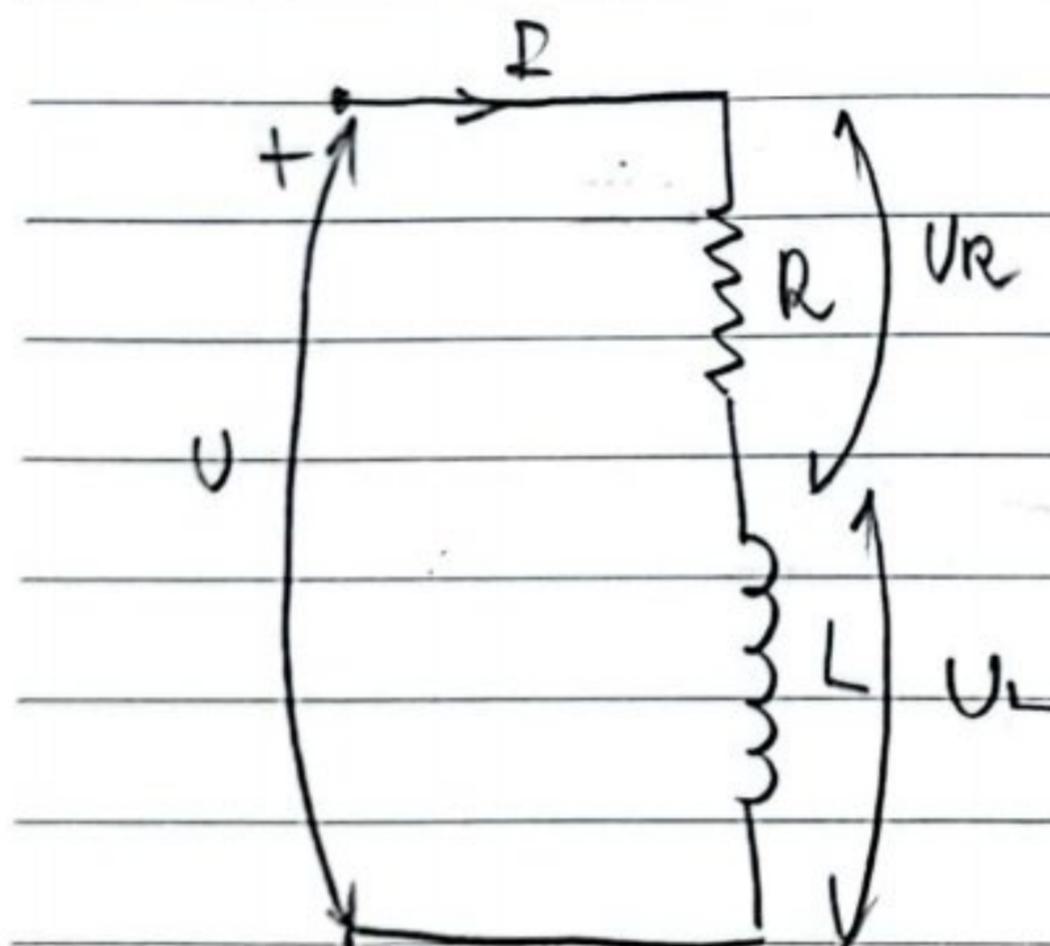c) известны -1t итока отсчета и
найдена каска



$$\omega = 2\pi f$$
$$= 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}$$

a) $\gamma = \sqrt{R^2 + (u_L)^2} = \sqrt{51^2 + (2\pi \cdot 50 \cdot 0.2)^2}$

$$= \sqrt{51^2 + 63^2} \approx 81 \Omega$$

$$\delta) i(t) = I \sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

$$I = \frac{U}{R} = ?$$

$$U_m = U\sqrt{2}$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{155}{\sqrt{2}} = 109,6 \text{ V}$$

$$I = \frac{109,6}{81} = 1,35 \text{ A}$$

čvršća posljedica: $\phi = \Omega - \psi$

$$\psi = (\Omega) - \phi$$

$$\phi = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg \frac{63}{51} = \arctg 1,23$$

$$\psi = 180^\circ - \arctg 1,23$$

6)

$$U_R = I \cdot R = 1,35 \cdot 51 = 68,85 \text{ V}$$

$$U_L = I \cdot \omega L = I \cdot 2\pi f L = 1,35 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,2 = 84,48 \text{ V}$$

64.

$$R = 20 \Omega$$

$$C = 15 \mu F$$

$U = 110V \rightarrow$ обеничана емнодавност

$$f = 400Hz; \varnothing = 0$$

$i(t)$


a) Определите пренуждение индуктивной сирове у поту

b) Изразумите обеничану емнодавната тајота

израсната и тајота кондензатора

c) Изразумите струија потоу тајота кондензатор

и тајота U

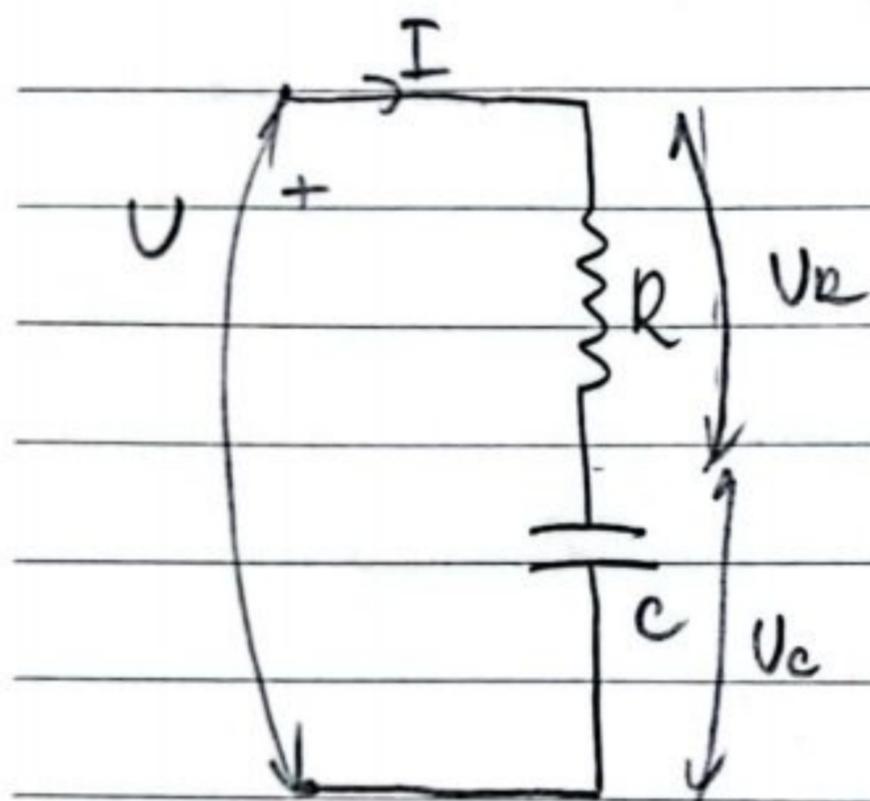

$$\omega = 2\pi f = 2512$$

a) $I = \frac{U}{Z} \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

$$Z = \sqrt{20^2 + \left(\frac{1}{2512 \cdot 15 \cdot 10^{-6}}\right)^2} = 33,2 \Omega$$

$I = \frac{110}{33,2} = 3,31A$

$$\varnothing = 0, \quad \Phi = \varnothing - \psi \quad \Phi = -\psi \Rightarrow -\Phi = \psi$$

$$\Phi = \arctg \frac{1}{\omega C} = \arctg \frac{2512 \cdot 15 \cdot 10^6}{20} = \arctg \frac{1,92}{1} = -53^\circ$$

$\gamma = 53^\circ$

$$i(t) = 3,141\sqrt{2} \cos(\omega t + 53^\circ)$$

$$\text{d)} U_R = I \cdot R$$

$$U_R = 66,2 \text{ V}$$

$$U_C = \frac{1}{\mu C} I$$

$$U_C = \frac{1}{3512 \cdot 15 \cdot 10^6} \cdot 3,141 = 84,18 \text{ V}$$

б) другата равна јачина исклучувања и останува U

јавната равна јачина и спротивноста ја

$$\Omega_C - \Psi_C = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Phi_C = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Psi_C = \Psi$$

$$\phi = \Omega - \Psi$$

$$\Psi_C = \Omega_C - \Phi_C$$

$$\Psi = \Omega - \Phi$$

$$\Psi = \Omega_C - \Phi_C = \Omega - \Phi$$

$$\begin{aligned} \text{из} \quad \Omega_C - \Omega &= \Phi_C - \Phi = -90^\circ - (-53^\circ) \\ &= -90^\circ + 53^\circ \\ &= -37^\circ \end{aligned}$$

Наред U је двете вредности од коишто U се $\frac{1}{2}$

(65) $R = 5 \Omega$
 $L = 20 \text{ mH}$

$U = 220 \text{ V}$ ab. sp.


$f = 50 \text{ Hz}$

$\vartheta = \frac{\pi}{6}$

a) naištu $i(t) = ?$

d) obenovate vrijednosti struja I_R, I_L

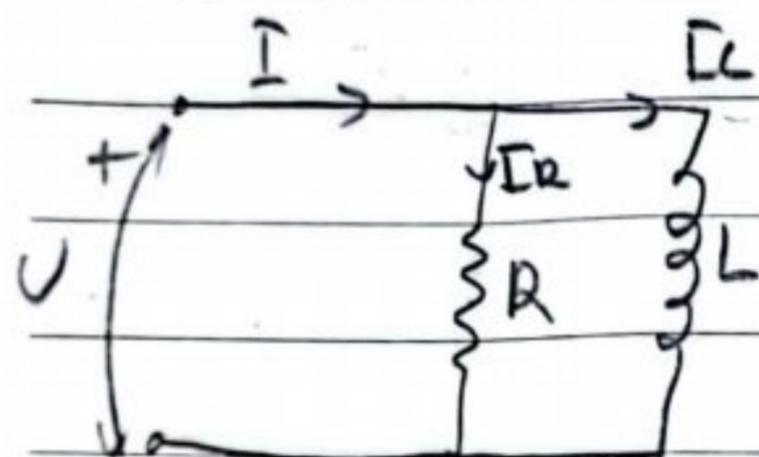e) obrazuj posrednji struje nesna u svrhu mazgazic



$$I = \frac{U}{Y} \quad Y = \frac{1}{Z}$$

$$Y = \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\pi f \cdot 20 \cdot 10^{-3}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{0,04 + 0,025} \\ = \sqrt{0,065} = 0,253,$$

$$\bar{I} = U \cdot Y$$

$$= 220 \cdot 0,253 = 56 \text{ A}$$

$$\phi = \Theta - \gamma$$

$$\gamma = \Theta - \phi$$

$$\phi = \arctg \left(\frac{\frac{1}{wL}}{\frac{1}{R}} \right) = \arctg \frac{R}{wL}$$

$$= \arctg \frac{5}{2\pi f \cdot 20 \cdot 10^{-3}}$$

$$\phi = \arctg \left(\frac{\frac{5}{2\pi 50 \cdot 10^3}}{0,52359} \right) \approx 0,642159$$

$$\gamma = 0,52359 - 0,642159 = -0,044 \text{ rad}$$

$= -0,05 \text{ rad}$

$$i(t) = 56\sqrt{2} (\cos(\omega t - 0,05\pi))$$

5)

$$I_R = \frac{U}{R} \quad I_L = \frac{U}{wL} = \frac{220}{2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-3}}$$

$$I_R = \frac{220}{5} = 44 \text{ A} \quad = 35,03 \text{ A}$$

б) ФАЗНА РАЗДИНА СТРУЈЕ КАСЕМА И СТРУЈЕ НАПОНЕ ГРАНКЕ

СТРУЈЕ КАСЕМА ФАЗНО КАСЧУ ЈА НАПНОМ $\frac{\pi}{2}$
 → највећи пресек је у реалном

$$\phi_L = \phi - \gamma_L = \frac{\pi}{2} \quad \rightarrow \phi = \phi_L + \gamma_L$$

$$\phi = \phi - \gamma$$

$$\phi = \phi + \gamma$$

$$\phi + \gamma = \phi_L + \gamma_L$$

$$\phi - \phi_L = \gamma_L - \gamma$$

$$\gamma_L - \gamma = -0,29 \text{ rad}$$

$$0,642159 - 1,5408$$

(66)

$$R = 30 \Omega$$

$$C = 5 \mu F$$

$U = 110V$ → еденитивна ериједност


$$f = 800 Hz$$

$$\omega = \frac{\pi}{4}$$

a) Изразити еденитивните ериједности

две апреа у пог

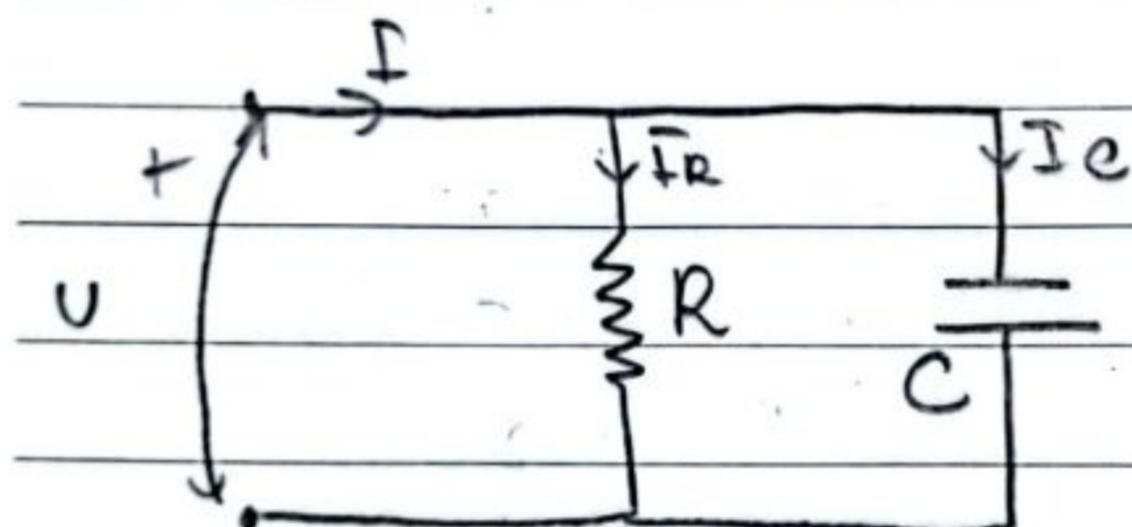c) Изр. фазата фазниот апреа најсигурното
и апреа кондензатора



$$I = \frac{U}{R} \quad \underline{y = Y}$$

$$I = y \cdot U$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{R^2} + (\mu C)^2} = \sqrt{\frac{1}{30^2} + (2\pi \cdot 800 \cdot 5 \cdot 10^{-6})^2}$$

$$= 0,0414 \cdot 1000 = \underline{41,4 ms}$$

$$I = 41,4 \cdot 10^{-3} \cdot 110 = \boxed{3,59 A}$$

$$I_R = \frac{U}{R}$$

$$= \frac{110}{30}$$

$$= 3,69 A$$

$$I_C = \mu C \cdot U$$

$$= 5 \cdot 10^6 \cdot 110 = 5,5 \cdot 10^8 A/m$$

$$= 2,146 A$$

c) најсама разлика између је у стапању

$$\Phi = \Omega - \Psi$$

$$\Phi = \arctg \left(\frac{\mu C \cdot U}{R} \right) = \arctg \left(\frac{\mu C \cdot U}{R} \right)$$
$$= \arctg \left(2\pi \cdot 800 \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 30 \right)$$
$$= 0,646045, \approx 0,646045$$

Било да симају потрошњајица дојно предњом
стапају за $\frac{\pi}{2}$

$$\Phi_C = \Omega - \Psi_C = -\frac{\pi}{2}$$

надају жаде за симаје

$$\Phi_C = \Psi_C - \Omega = \frac{\pi}{2}$$

$$\Omega = \Phi + \Psi$$

$$\Omega = \Phi_C + \Psi_C$$

$$\Phi + \Psi = \Phi_C + \Psi_C$$

$$\Psi - \Psi_C = \Phi_C - \Phi$$

$$= -\frac{\pi}{2} - 0,646045 \approx -2,19$$

I напад за I_C

64

$$R = 4 \Omega$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$C = 20 \mu\text{F}$$

$$U = 100 \text{ V}$$


$$\omega = 2512 \text{ s}^{-1}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

a) Изрази чистоту съвкупната ед. и токовия фаза със

I

c) съвкупните ед. за R, L, C

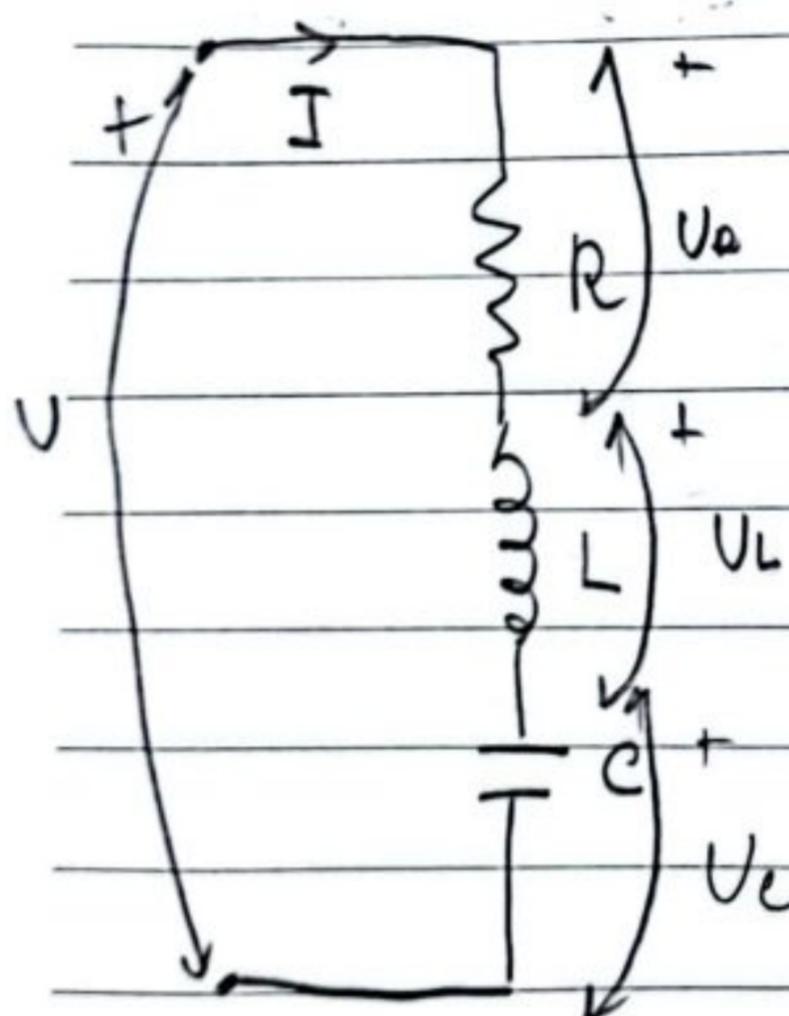

$$a) I = \frac{U}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$= \sqrt{4^2 + (2512 \cdot 10 \cdot 10^3 - \frac{1}{2512 \cdot 20 \cdot 10^6})^2}$$

$$= \sqrt{4^2 + (25,12 - 19,98)^2}$$

$$= \sqrt{q^2 + (3,22)^2} = \sqrt{16 + 21,24} = 6,54 \Omega$$

$$I = \frac{100}{6,54} = 15,2 A$$

$$\gamma = ?$$

$$\phi = \vartheta - \gamma$$

$$\gamma = \vartheta - \phi$$

$$\phi = \arctg \frac{\omega L - \omega c}{R} = \arctg \frac{0,22}{4} = 0,29\pi \text{ rad}$$

$$\gamma = -\frac{\pi}{2} - 0,29\pi = -2,48$$

$$i(t) = 15,2 \sqrt{2} \cos(25\pi t - 2,48)$$

d)

$$U_R = I \cdot R \\ = 15,2 \cdot 4 \\ = 60,8 V$$


$$U_R = I \cdot \omega c \\ = 15,2 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 2512$$

$$= 381,82 V$$

$$U_C = I \cdot \frac{1}{\omega c} \\ = 15,2 \cdot \frac{1}{2512 \cdot 20 \cdot 10^6}$$

$$= 302,5 V$$

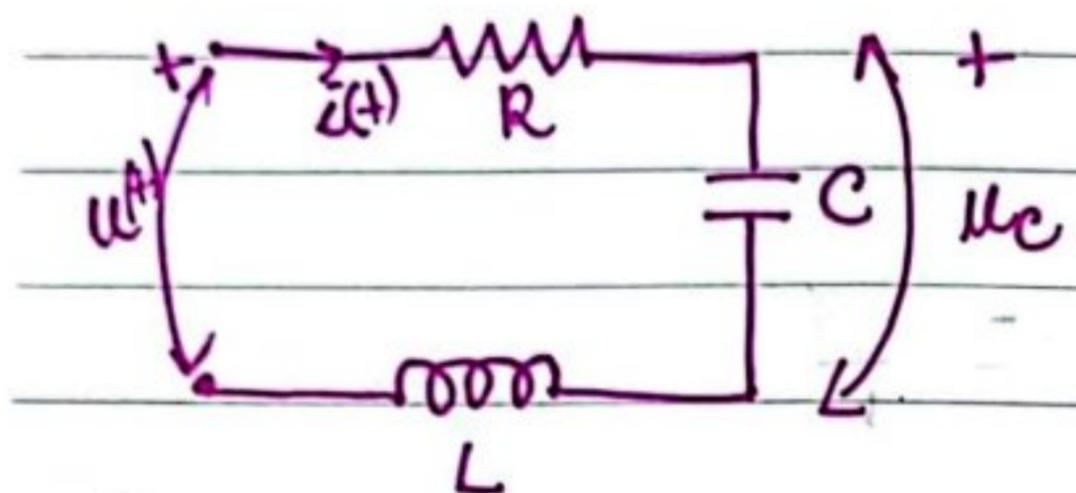68) Да искрети са сопствените погрешности је
 R, L, C и едното контдингентира $u_e(t) = U_e \sqrt{2} \cos(\omega t + \phi_e)$
Средниот израз за татко $u(t)$ има тука приведена
погрешка



Прос тврдено средниот израз $i(t)$

$$i(t) = I \sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

$$I = \omega C \cdot U_c$$

$$\psi = ?$$

Битама θ^a спречува ненадежност
фазниот предизвик најаки

$$\phi_e = \phi_c - \psi$$

$$\phi_c - \psi = -\frac{\pi}{2}$$

$$\psi = \phi_c - \left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\psi = \phi_c + \frac{\pi}{2}$$

$$i(t) = \frac{\omega C U_e \sqrt{2}}{R} \cos\left(\omega t + \phi_c + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u(t) = U \sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$$

$$U = I \cdot Z$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$U = \omega C U_e \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\varphi = ?$$

$$\phi = \varphi - \psi$$


$$\phi = \arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega c}}{R}$$

$$\varphi = \phi + \psi$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega c}}{R} + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}$$

$$u(t) = \omega C U_c \sqrt{R^2 + (\omega c - \frac{1}{\omega c})^2} \cdot \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2} + \arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega c}}{R})$$

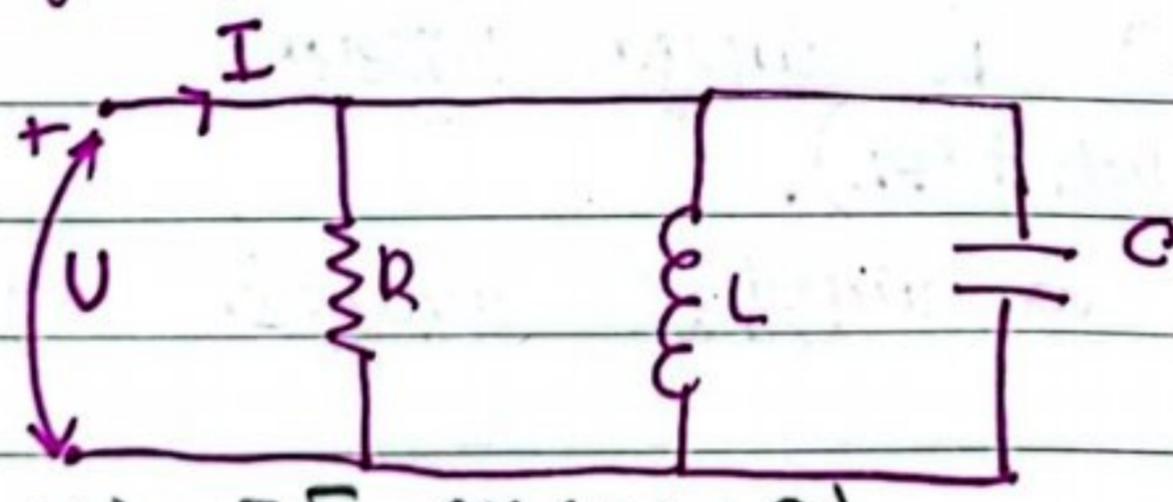40) За ширењу простонармените струје са оне, податоц
је R, L, C и $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$
(предати најави) да прејдати изгледот на струја
наподат време:



$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I = \frac{U}{Y}$$

$$I = YU$$

$$Y = \sqrt{R^2 + (\omega c - \frac{1}{\omega L})^2}$$

$$I = V \sqrt{R^2 + \left(\omega c - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$\gamma = ?$$

$$\phi = \vartheta - \gamma$$

$$\gamma = \vartheta - \phi$$

$$\phi = -\arctan \frac{\left(\omega c - \frac{1}{\omega L}\right)}{\frac{1}{R}}$$


$$\phi = -\arctan R \cdot \left(\omega c - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$\gamma = \vartheta + \operatorname{arctg} \left(R \left(\omega c - \frac{1}{\omega L} \right) \right)$$

$$u(t) = \sqrt{2} V \sqrt{R^2 + \left(\omega c - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \cos \left(\omega t + \vartheta + \operatorname{arctg} \left(R \left(\omega c - \frac{1}{\omega L} \right) \right) \right)$$

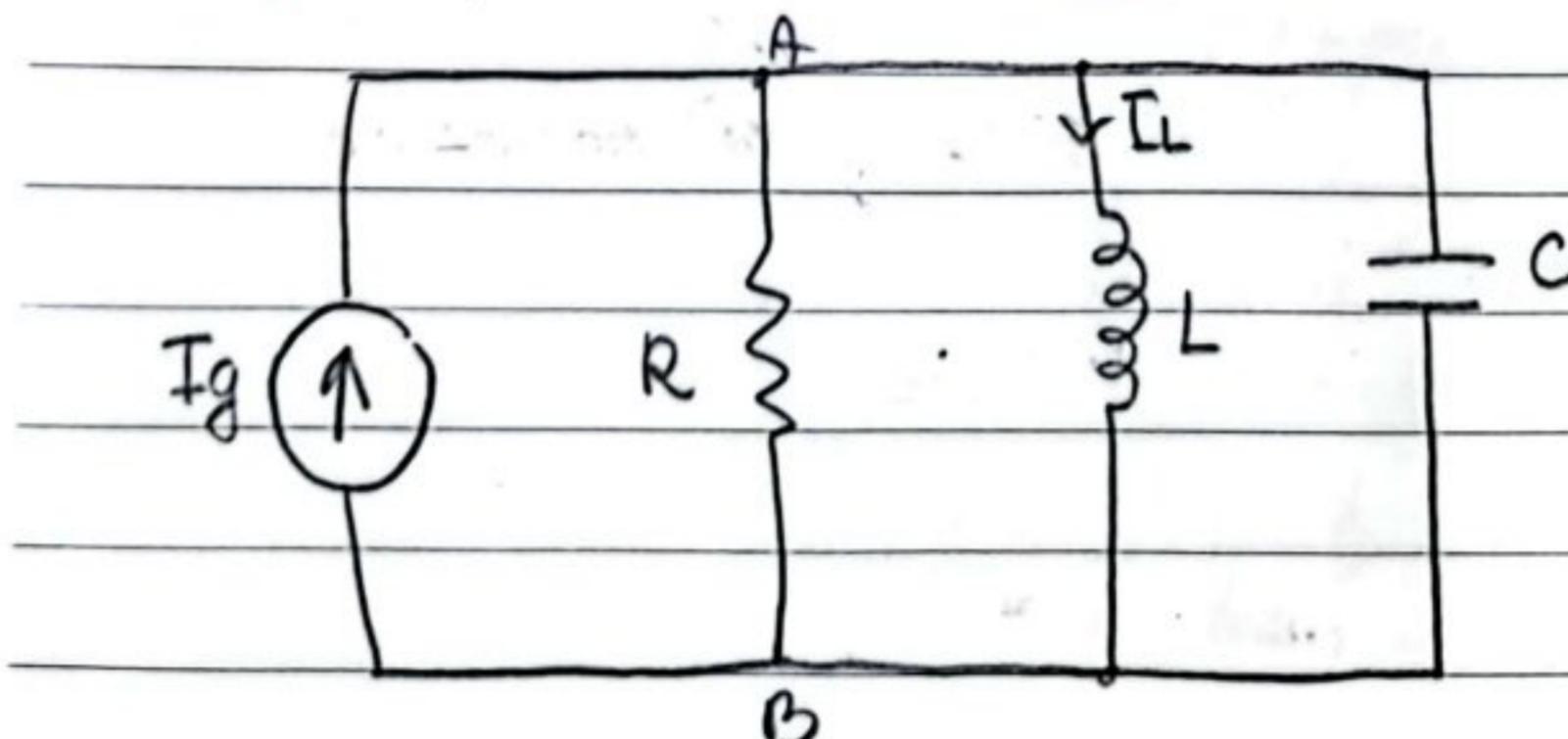41) У колу простирајућимо сирује са свим
противар је R, L, C и сируја капацитет
 $i_L(t) = I_L \sqrt{2} \cos(\omega t + \psi_L)$.

Средишни израз за сирују сирујајући конгрујенса
 $\dot{e}_g(t)$



$$u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \Phi)$$

$$\frac{U = I \cdot \frac{1}{Z}}{U = I_L \cdot \omega L}$$

$$\Phi = ?$$

стационарная форма пространства азимута

$$\phi = \Phi - \Psi_L = \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi = \frac{\pi}{2} + \Psi_L$$

$$u(t) = I_L \omega L \sqrt{2} \cos(\omega t + \Psi_L + \frac{\pi}{2})$$

$$i_g(t) = I_g \sqrt{2} \cos(\omega t + \Psi)$$

$$I_g = \frac{U}{Y} \quad Y = Y$$

$$I_g = U Y \quad Y = \sqrt{R^2 + (\omega c - \frac{1}{\omega L})^2}$$

$$I_g = U \sqrt{R^2 + (\omega c - \frac{1}{\omega L})^2}$$

$$\Phi = \Phi - \Psi \quad \Phi = \arctg \frac{-(\omega c - \frac{1}{\omega L})}{\frac{1}{R}} = -\arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}}$$

$$\Psi = \Phi - \Phi$$

$$\Psi = \Phi - \left(-\arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}} \right) = \Phi + \arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}}$$

$$i_g(t) = U \sqrt{2} \cdot \sqrt{R^2 + (\omega c - \frac{1}{\omega L})^2} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \Psi_L + \arctg \frac{\omega c - \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}} \right)$$

$$42) R=10\Omega \quad I_m = I\sqrt{2} \quad I = \frac{I_m \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$


$$L=64\text{ mH}$$

$$\bar{e}_g(+)=4,23 \cos(3140t_{\Delta}) + \frac{\pi}{4} \text{ A.}$$

$$\frac{u(+)}{u(+)}=?$$

$$I_g = \frac{I_m \sqrt{2}}{2}$$

$$I_g = 2,99$$

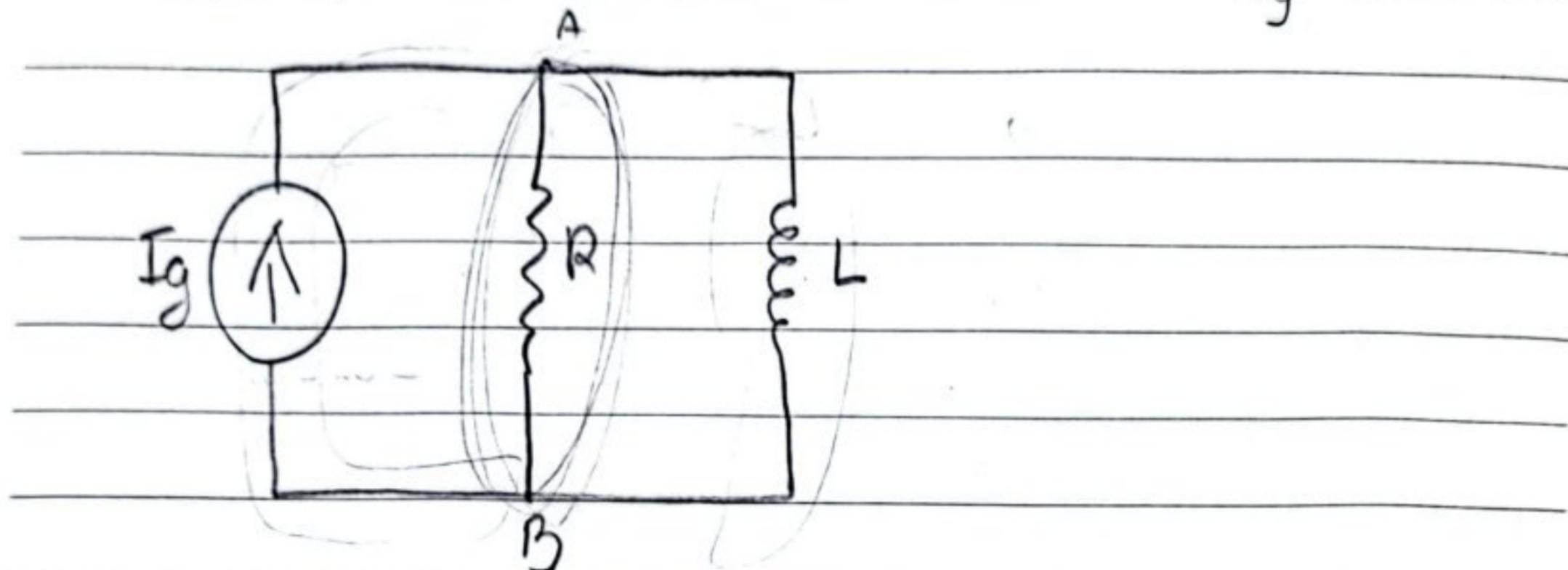

$$u(+) = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I_R = \frac{U}{Y} \Rightarrow \frac{1}{Y} = Y$$

$$T_R = Y \cdot U$$

$$U = \frac{I_R}{Y}$$

$$Y = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$U = 26,83 \text{ V}$$

$$Y = \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \left(\frac{1}{3140 \cdot 6,4 \cdot 10^{-3}}\right)^2}$$

$$(U \cdot \sqrt{2} = 34,9)$$

$$Y = \sqrt{0,01 + (0,05)^2}$$

$$Y = \sqrt{0,0125} = 0,1118$$

$$\vartheta = ?$$

$$\phi = \vartheta - \gamma$$

$$\gamma = \frac{\pi}{4}$$

$$\vartheta = \phi + \gamma$$

$$\phi = \arctg \left(\frac{\frac{R}{\omega L}}{\frac{1}{\alpha}} \right) = \arctg \frac{R}{\omega L} = \arctg \frac{10}{3140 \cdot 614 \cdot 10^3} \\ = \arctg \left(\frac{10}{20.096} \cdot 10^3 \right)$$

$$u(t) = 34,9 \cos \left(\omega t + \underbrace{\arctg \frac{R}{\omega L} + \frac{\pi}{4}}_{=} \right) \quad \text{---}$$

45

$$R = 30 \Omega$$


$$L = 50 \text{ mH}$$

$$e(t) = 141 \cos(800t_{[s]} + \frac{\pi}{3})$$

a) Изразумай ампурът у кону:

c) чеати ампера, чеати касата у токовити

$$t = \frac{\pi}{200} \text{ s}$$

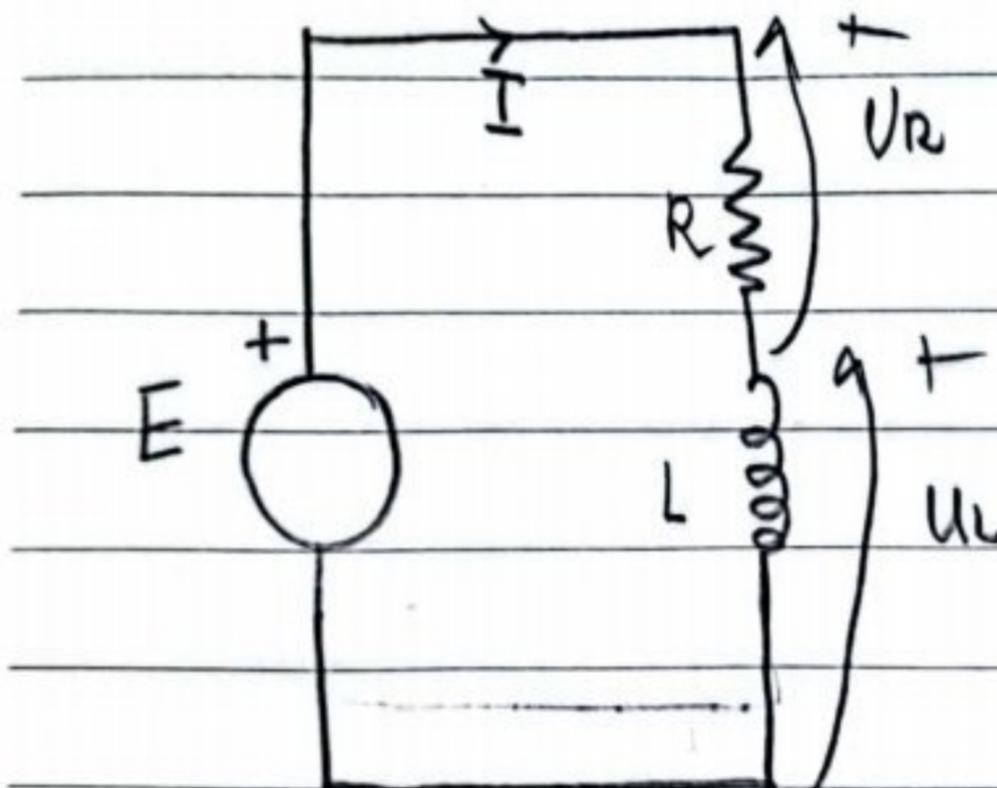

$$e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_e)$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

$$I = \frac{E}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$Z = \sqrt{30^2 + (800 \cdot 50 \cdot 10^{-3})^2}$$

$$Z = \sqrt{30^2 + 40^2}$$

$$Z = \sqrt{2500}$$

$$Z = 50 \Omega$$

$$E_m = 141$$

$$\bar{E}_m = E\sqrt{2}$$

$$E = \frac{\bar{E}_m \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$E = \frac{E_m \sqrt{2}}{2} = \frac{141 \sqrt{2}}{2} = 99,4 \text{ V}$$

$$I = \frac{99,4}{50} = 1,99 \approx 2 \text{ A}$$

$$\gamma = ?$$

$$\phi = \vartheta - \gamma$$

$$\gamma = \vartheta - \phi$$

$$\phi = \arctg \frac{wL}{R} = \arctg \frac{800 \cdot 50 \cdot 10^{-3}}{50} \approx 53^\circ$$

$$\gamma = 60 - 53 = 4^\circ$$

$$i(t) = 2\sqrt{2} \cos(800t + \gamma)$$

$$d) U_R = U_R \sqrt{2} (\omega t + \vartheta) \quad t_1 = \frac{\pi}{200} \quad 0,038\pi$$

$$\begin{aligned} U_R &= R \cdot i(t) = 30 \cdot 2\sqrt{2} \cos\left(800 \cdot \frac{\pi}{200} + 4^\circ\right) \\ &= 60\sqrt{2} \cos(4\pi + 0,038\pi) \\ &= 84 \cdot \cos(14,24) \approx 82 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_L &= wL \cdot i(t) = wL \cdot 2\sqrt{2} \cos\left(800 \frac{\pi}{200} + 0,038\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 113,13 \cos(14,24) \end{aligned}$$


$$\textcircled{44} \quad R = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

$$e(t) = 100 \sin(400t_{[s]}) \vee$$

$$\text{Задача } t_1 = \frac{\pi}{200} \text{ наводит на мысль}$$

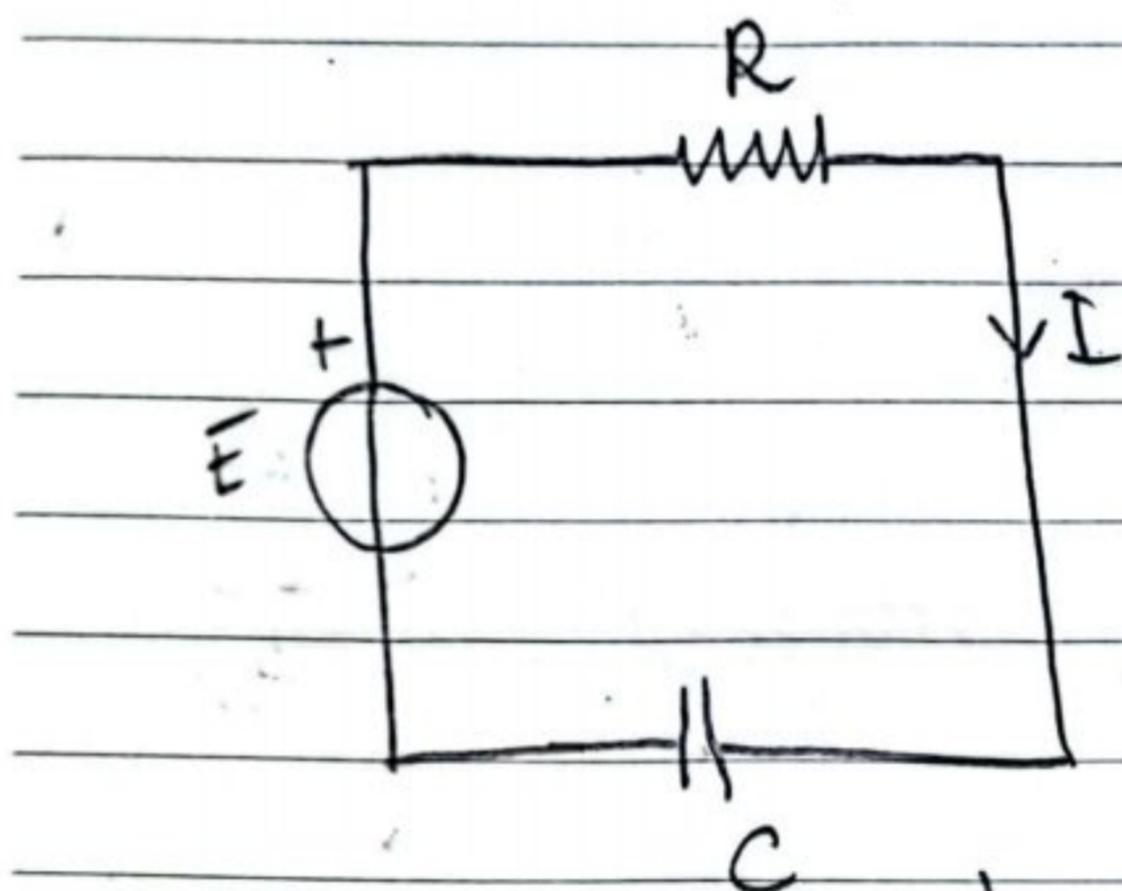- 1) начинаний схеме и настрой
- 2) найти амплитуду, конденсатора
- 3) определить частоте обхода в ном.



$$\tilde{e}(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \psi)$$

a)

$$I = \frac{E}{Z} \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{(5 \cdot 10^3)^2 + \left(\frac{1}{400 \cdot 10^{-6}}\right)^2}$$
$$= \sqrt{25000000 + 2500}$$

$$E = \frac{100}{\sqrt{2}} = 40,41 \quad = 5000,24 \text{ }\Omega \approx \underline{\underline{5 \text{ k}\Omega}}$$

$$I = \frac{40,41}{5 \cdot 10^3} = 14,14 \text{ mA}$$

$$\phi = \Theta - \psi$$

$$\psi = \Theta - \phi$$

$$\phi = \arctg\left(\frac{-\omega C}{R}\right)$$

$$i(t) = 14,14 \cdot 10^3 \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi^0 - \arctg \left(\frac{-\omega C}{R} \right))$$

$$U_R = R \cdot i(t) = 5 \cdot 10^3 \cdot 14,14 \cdot 10^3 \cos(\omega t, -\arctg \left(\frac{-\omega C}{R} \right))$$

$$U_C = \frac{1}{\omega C} \cdot i(t) = \frac{1}{\omega C} \sqrt{2} \cos(\omega t, -\arctg \left(\frac{-\omega C}{R} \right) - \frac{\pi}{2})$$

ЧИСЛ

$$\text{поступа} \cdot \text{чоа} \cdot \text{однос} \quad P_R = U_R(t) \cdot i(t)$$

$$\text{излу} \cdot \rho_e = U_C(t) \cdot i(t)$$

$$\text{тако} \quad \rho_e = e(t) \cdot i(t) = 0 \quad \text{јер је}$$

$$P_R + \rho_e = \rho_e$$

поступа

огранати

енде