

Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Osnovi elektrotehnike 1


Teoreme električnih mreža

Predavanje: 11. blok

ТЕОРЕМА ХИХЕАРНОСТИ

- теорема пропорциональности
само једна интервал у кону (HГ и м СТ)

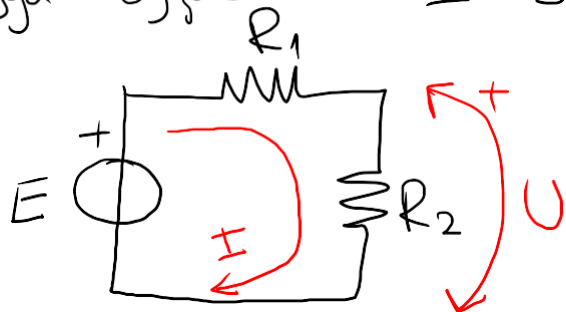$E_{\text{изг}}$ U, I $U = a E$
 поделу одуло $I = b E$



$U = c \cdot I_{\text{изг}}$
 $I = d \cdot I_{\text{изг}}$

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \left(\frac{1}{R_1 + R_2} \right) E = a E$$

$$U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = b E$$

поделу одуло

- теорема суперпозиции

$E = \emptyset$, $I_g = \emptyset$
активная часть



$$I = I(E) + I(I_g)$$





$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) V_1 = \frac{E}{R_1} + I_g$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} V_1 = \frac{E}{R_1} + I_g$$


$$V_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_g$$

$$I = \frac{V_1}{R_2}$$
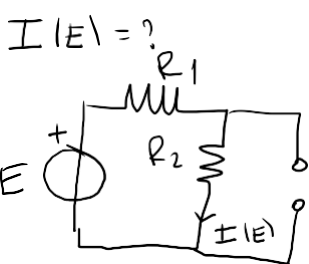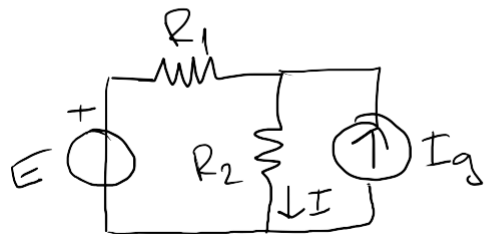
$$I = \frac{1}{R_1 + R_2} E + \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_g$$



$$I(E) = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

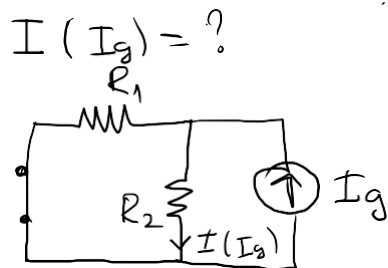


$$I(I_g) = I_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_2} + I_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

- теорема нахарафосити
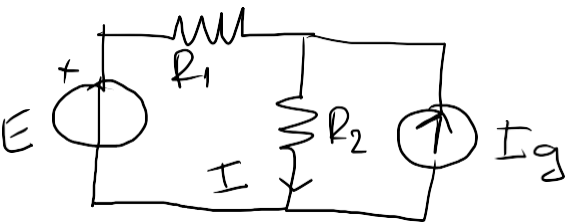
$$U = a_1 E_1 + b_2 I_{g2} + a_3 E_3 + \dots$$




$$I = \underbrace{\frac{1}{R_1 + R_2}}_a E + \underbrace{\frac{R_1}{R_1 + R_2}}_b I_g = \underline{a} E + \underline{b} I_g$$

- теорема линейных зависимостей огибающей

$$U = aE + b$$

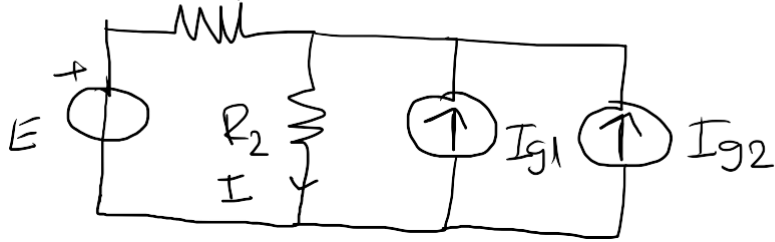\nearrow U — напряжение
 \nearrow E — ЭДС источника
 \nearrow a — коэффициент при E
 \nearrow b — коэффициент при 1



$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} + I_{g1} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + I_{g2} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \underbrace{\frac{1}{R_1 + R_2}}_a E + \underbrace{(I_{g1} + I_{g2}) \frac{R_1}{R_1 + R_2}}_b$$

$$I = aE + b \quad I'' (E = 30 \text{ V})$$

$$I' (E = 10 \text{ V})$$

$$I'' (E = \emptyset)$$




$$I' = 10 \cdot a + b$$

$$I'' = \emptyset \cdot a + b \Rightarrow b = I''$$

$$\Rightarrow a = \frac{I' - I''}{10}$$


$$I''' = \frac{I' - I''}{10} \cdot 30 + I''$$

ТЕОРЕМА КОННЕКЦИИ

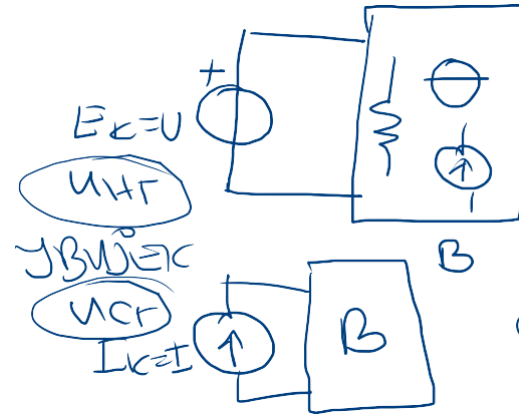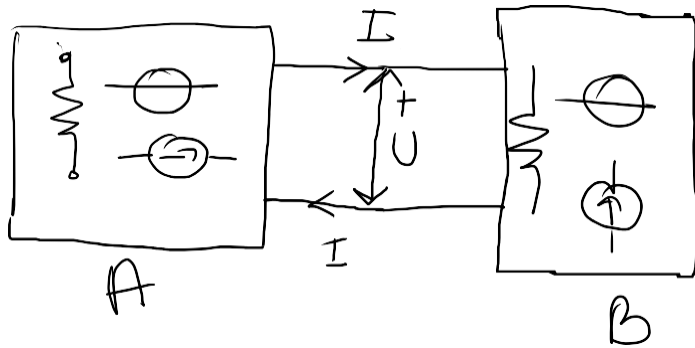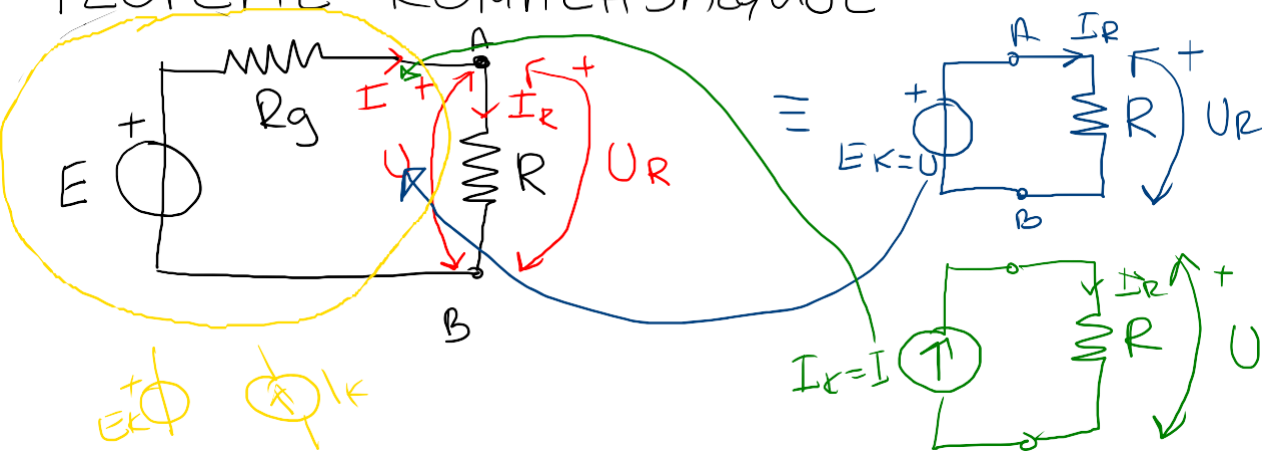

Нормировка
Конт.



Смещение конт.

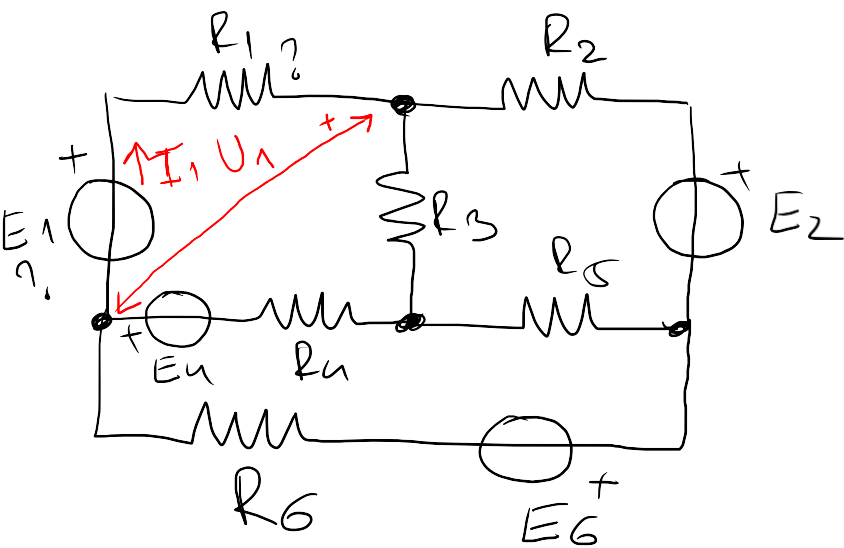

$$n_u = 4$$

$$n_g = 6$$



Komplexne cewy: 3 zeg
 wolt uptyk: 3 zeg

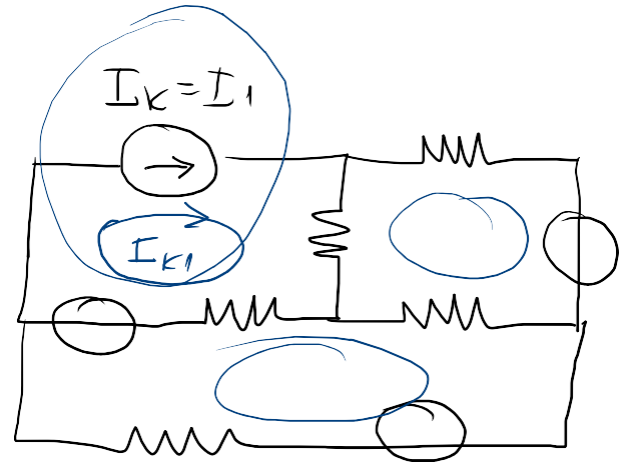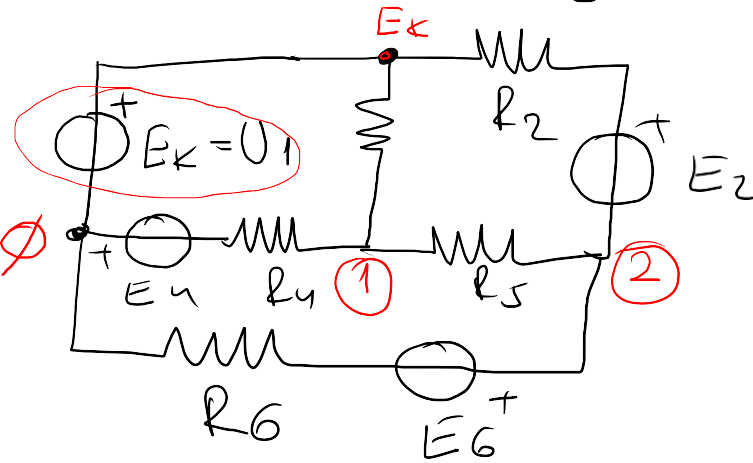


ТЕБЕЖЕНОБА У НОПТОНОБА ТЕОРЕМА

PHT u PCT

-Tiebrerola uapana

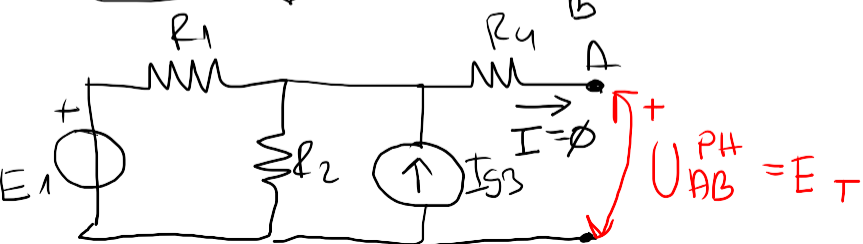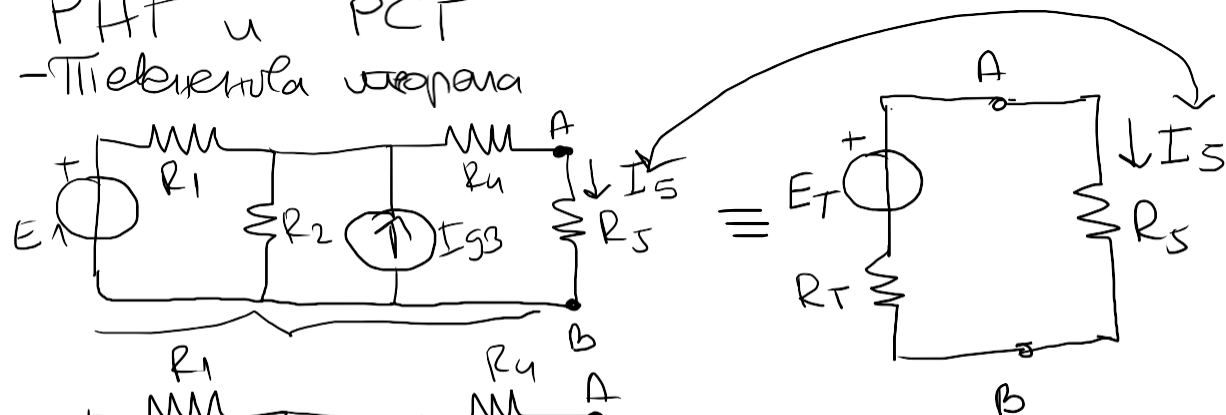

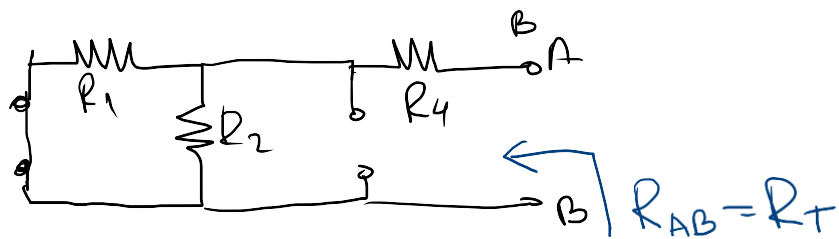
$$E_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_{g3}$$




stacubazayja kona: $E=0$ $I_{g3}=0$

$$R_T = R_4 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


- Нормальная нагрузка

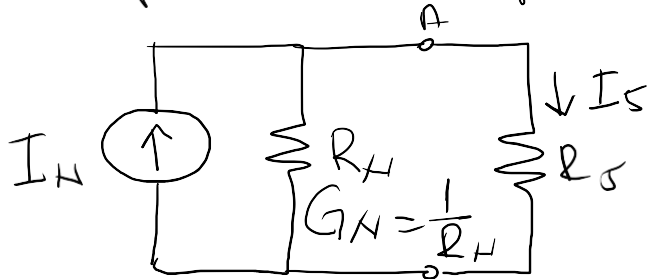


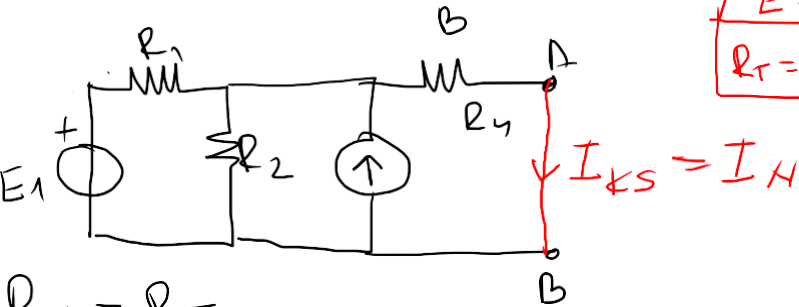
$$\begin{aligned} R_H &= R_T \\ I_H &= \frac{E_T}{R_T} \\ R_T &= R_H \\ E_T &= I_H \cdot R_H \\ R_T &= R_H = E_T / I_H \end{aligned}$$



$$R_H = R_T$$


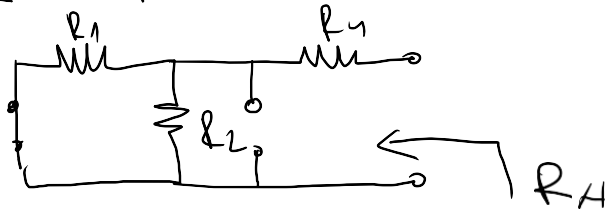


* $R_{AB} = \emptyset$



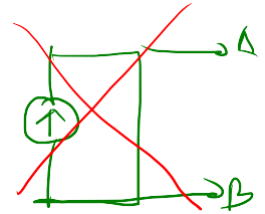
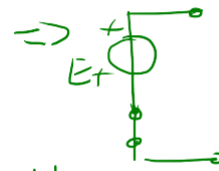


Может не определять как
идеальный cell.

** $R_{AB} \rightarrow \infty$

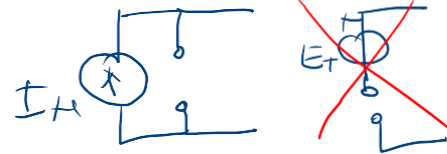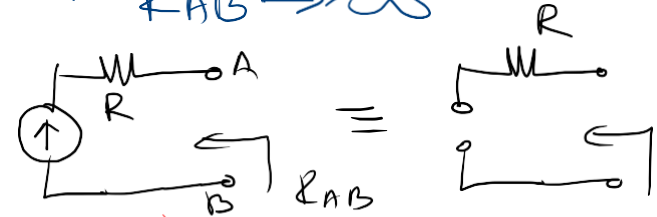


Самое простое
cell. не может
определять

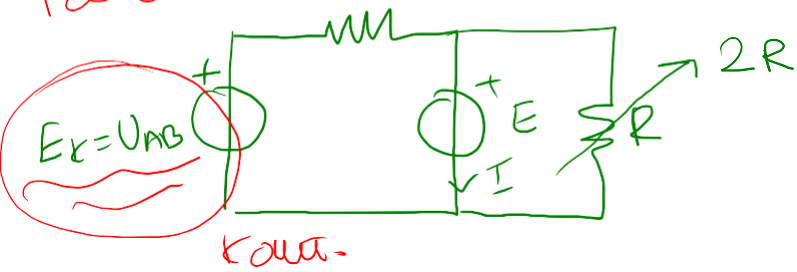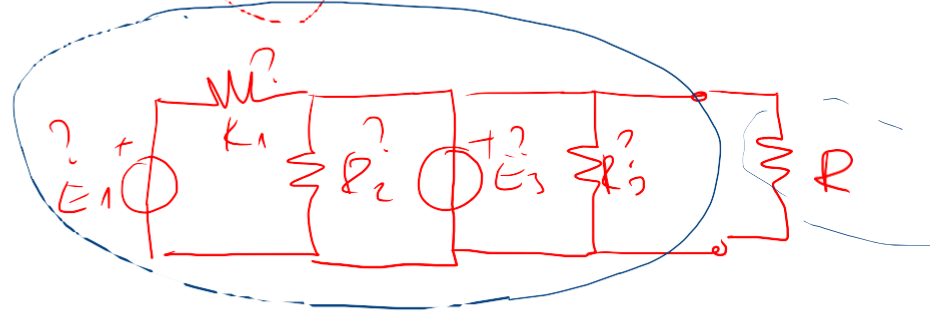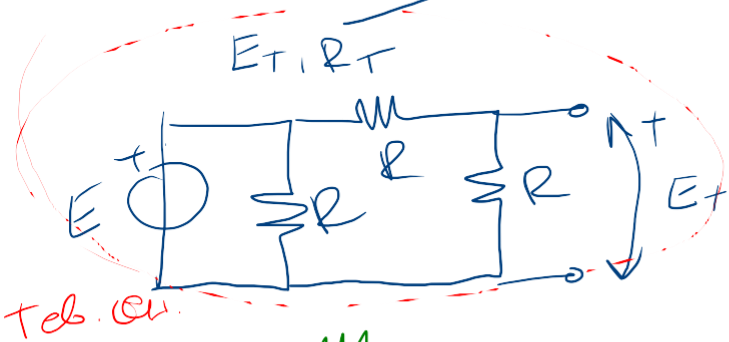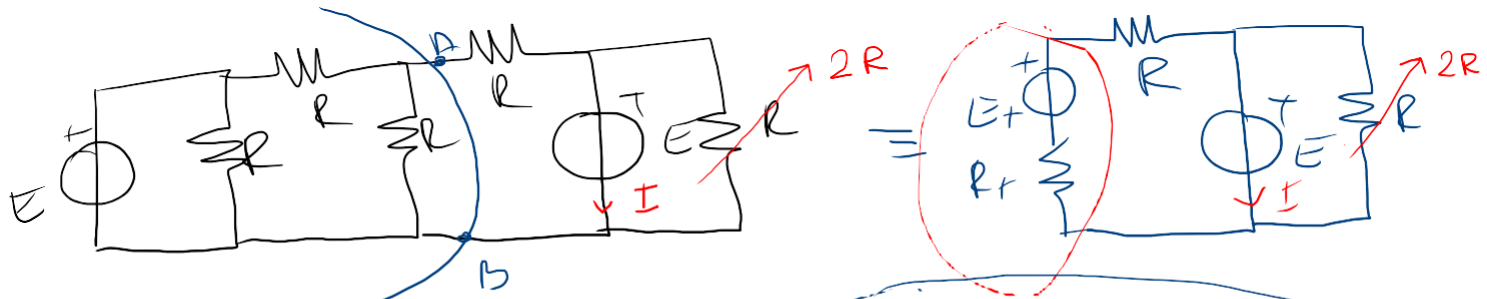

ТЕОРЕМА ОДРАЖАЊА СНАГЕ

$$\sum P_g = \sum P_p$$

$$\sum (UI)_g = \sum (UI)_p$$

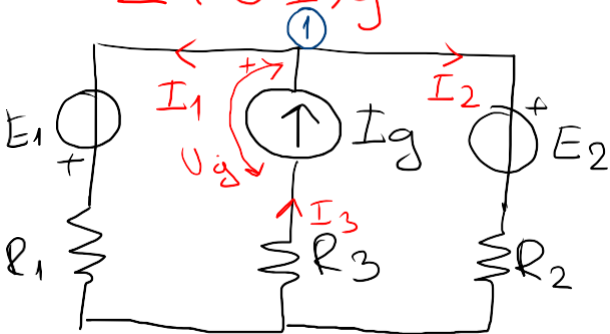

$$\begin{aligned} R_1 &= 200 \, \Omega \\ R_2 &= 1000 \, \Omega \\ R_3 &= 400 \, \Omega \\ E_1 &= 7 \, \text{V} \\ E_2 &= 18 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$I_{g3} = -55 \, \text{mA}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= -0,025 \, \text{A} \\ I_2 &= -0,03 \, \text{A} \\ I_3 &= -0,055 \, \text{A} \\ U_{12} &= -12 \, \text{V} \end{aligned}$$

$$\sum P_g = \sum P_p$$

$$E_2(-I_2) + E_1 \cdot I_1 + U_g \cdot I_g = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2$$

$$U_{12} = U_g - R_3 I_3 \Rightarrow U_g = -34 \, \text{V}$$

$$P_{E1} = E_1 I_1 = -0,175 \, \text{W}$$

$$P_{E2} = E_2(-I_2) = 0,54 \, \text{W}$$

$$P_{Eg} = U_g I_g = 1,87 \, \text{W}$$

$$P_{R1} = 0,125 \, \text{W}$$

$$P_{R2} = 0,90 \, \text{W}$$


$$P_{R3} = 1,21 \, \text{W}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{E1} &= -0,175 \, \text{W} \\ P_{E2} &= 0,54 \, \text{W} \\ P_{Eg} &= 1,87 \, \text{W} \end{aligned} \right\} P_g = 2,235 \, \text{W}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{R1} &= 0,125 \, \text{W} \\ P_{R2} &= 0,90 \, \text{W} \\ P_{R3} &= 1,21 \, \text{W} \end{aligned} \right\} P_p = 2,235 \, \text{W}$$


ТЕОРЕМЕ РЕКУРРОЦИТЕТА (УЗАЈМНОСТИ)

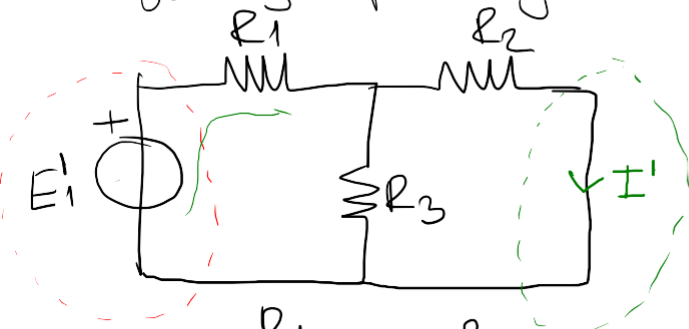Ako cirkuita razdelimo na dva dela, onda se moze pokazati da je struja kroz otpornik R_3 ista u oba slucaja. Ovo se moze dokazati koriscenjem teoreme reciprocnosti.



$$I' = \frac{E_1'}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{E_1' (R_2 + R_3) \cdot R_3}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) (R_2 + R_3)}$$

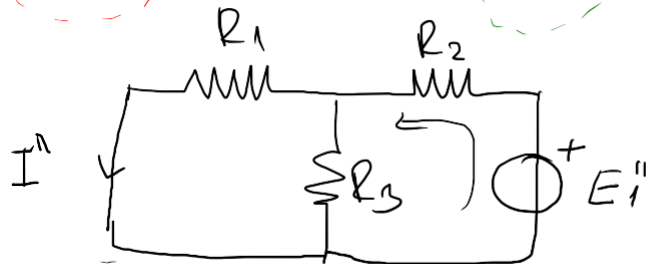
$$\text{ako je } E_1'' = E_1' \Rightarrow I'' = I'$$



$$I'' = \frac{E_1''}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{E_1'' (R_1 + R_3) \cdot R_3}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) (R_1 + R_3)}$$

$$\Rightarrow I' \sim I'' \Rightarrow \boxed{I' = I'' \text{ ako je } E_1' = E_1''}$$

МЕТОДА ПРОПОРЦИОНАЛИХ ВЕЛИЧИНА

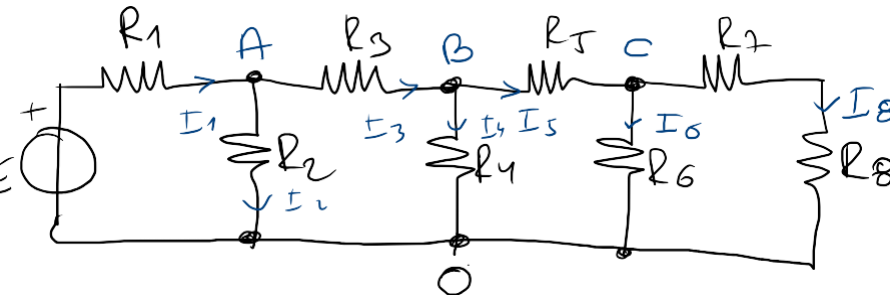

Замислимо га кроз $R_2 \oplus R_3$ у правце центри јачине $I = 1 \text{ A}$. Онда одређујемо

$$U_{C0} = (R_7 + R_8) \cdot I_8 \Rightarrow I_6 = \frac{U_{C0}}{R_6}$$

$$I_5 = I_6 + I_6$$

$$U_{BC} = R_T I_5$$

$$U_{B0} = R_5 \cdot I_5 + R_6 I_6$$

$$I_4 = \frac{U_{B0}}{R_4}$$

$$I_3 = I_4 + I_5$$

$$U_{AO} = R_3 I_3 + R_4 I_4$$

$$I_2 = \frac{U_{A0}}{R_2}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$U_{A0} = E' - R_1 I_1 \Rightarrow E' = U_{A0} + R_1 I_1 = 18 \text{ V}$$

Ograničeno centriranje u pravilnom
kodu za ispravan prevođenje
prepisat $E \rightarrow E'$. Događa
prepisivanje za E' uvek uvek
ostane sa E/E' ga se ne može
prepisati za E . $I = I' \frac{E}{E'}$

$$I = I' \frac{E}{E'}$$


also $E' = 18 \text{ V}$ also

$$I_1, \dots, I_g$$

also je $E = 10 \text{ V}$

$$\frac{10}{18} \leq 1, \frac{10}{18} \leq 2, \dots, \frac{10}{18} \leq 8$$

КОРМУНГЭБЭ СУМЕТРУУЭ СУСТЕМА

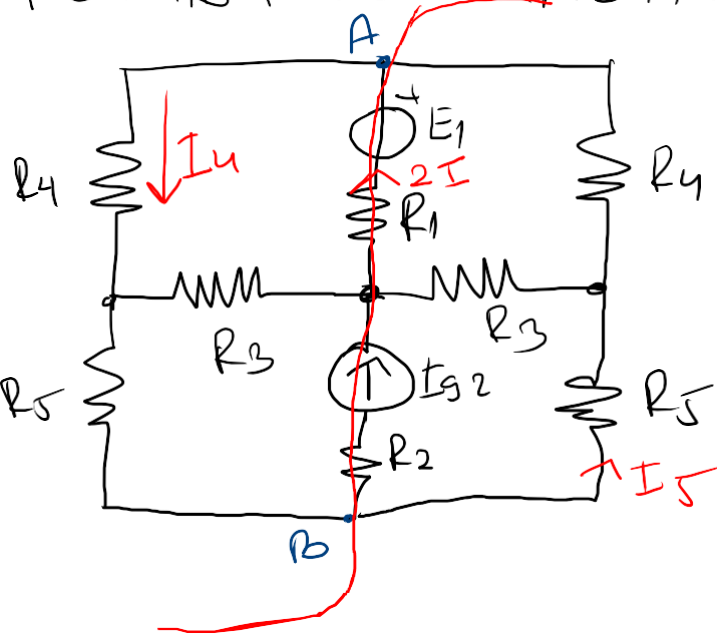

\equiv

